

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect SCIA

Student:Rad Amalia-Maria

Specializare: Electronică Aplicată, anul 3

Îndrumător proiect: PhD Student Vladu Eduard

Profesor curs: Conf.Dr.Ing. Neag Marius

Cuprins


1. Specificații de proiectare.....	3
1.1 Etajul 1- AI reacție pasivă de curent.....	3
1.2 Etajul 2-Low Pass 3 AO V-V	4
1.3 Etajul 3- AO inversor cu switch-uri in calea de semnal, conexiune in paralel	5
1.4 Etajul 4- Redresor de precizie.....	6
1.5 AO.....	6
2. Dimensionarea circuitului	7
2.1. Dimensionare AI cu reacție pasivă de curent.....	7
2.2 Dimensionare filtru KHN.....	8
2.3 Dimensionare PGA-Switch-uri în calea de semnal, conexiune în paralel	9
2.4 Dimensionare Redresor Dubla Alternanta	11
3. Simulări	14
3.1. Simulări pentru primul etaj.....	14
3.2. Simulări pentru al doilea etaj	22
3.3 Simulări pentru al treilea etaj.....	28
3.4 Simulări pentru al patrulea etaj	37
4. Toate etajele	40
4.1 Schema de principiu	40
4.2 Simulări	41
4.2.1 Analiza DC	41
4.2.2 Analiza AC.....	42
4.2.3 Analiza Transient.....	43
5. Concluzii	44
5.1. Etajul 1	44
5.2. Etajul 2.....	44
5.3. Etajul 3	45
5.4. Etajul 4	45

1. Specificații de proiectare

1.1 Etajul 1- AI reacție pasivă de curent

Sursă semnal

-> tensiune diferențială

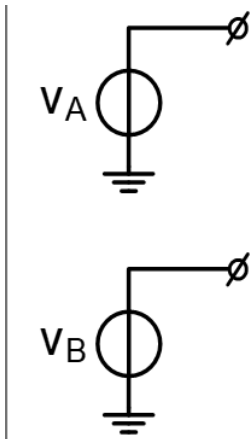


Amplitudine minimă(pentru câștig maxim PGA): 6.73E-02

Amplitudine maximă(pentru câștig minim PGA): 2,68E-01

Unitate măsură: V-diferențial


Câștig liniar: 10

Tip etaj 1-10

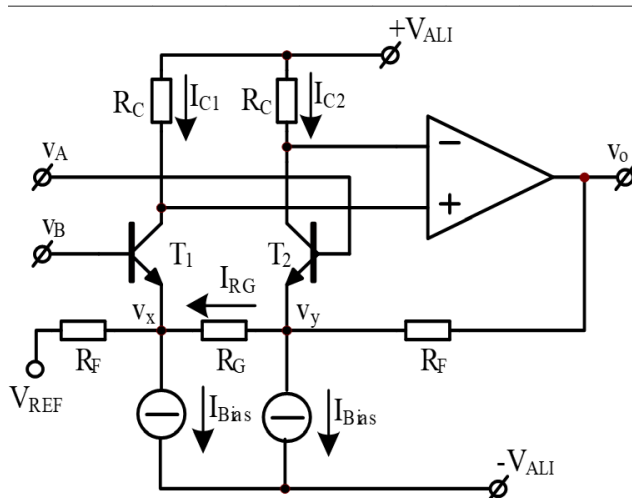

1.2 Etajul 2-Low Pass 3 AO V-V

KHN

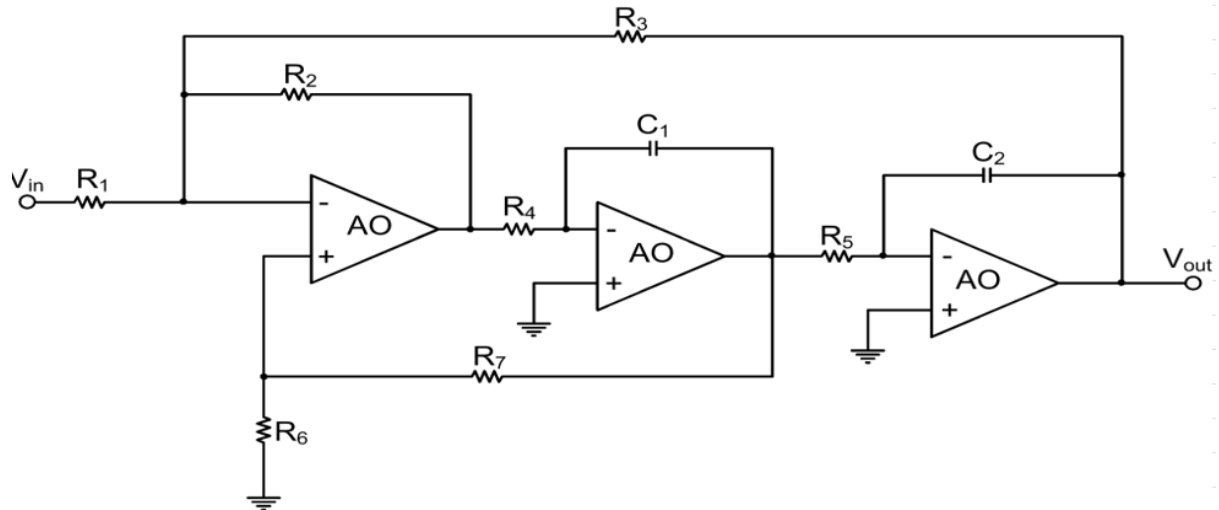

$|H_0|$ câștig liniar în banda de trecere: 1


$$R_{in_{min}} = 2E + 03$$

$$Banda = 2E + 03$$

$$Q = 1.73$$

1.3 Etajul 3- AO inversor cu switch-uri in calea de semnal, conexiune in paralel

Tip etaj: 1

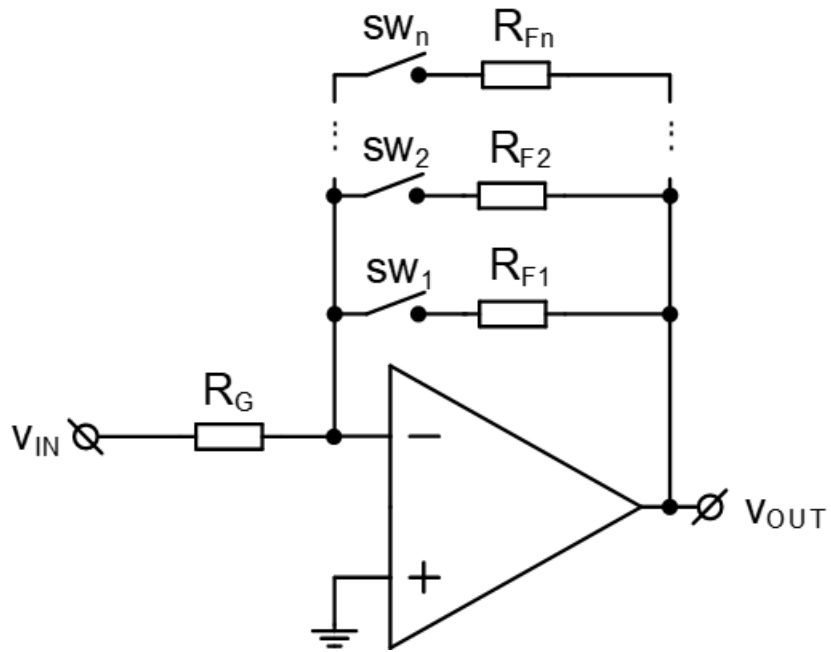

Câștig minim[dB]=7

Rezoluție(pas minim)[dB]=3


Număr pași:5

Câștig maxim[dB]=19

$Rin_{min} = 4E + 03$

1.4 Etajul 4- Redresor de precizie

Tip etaj-7

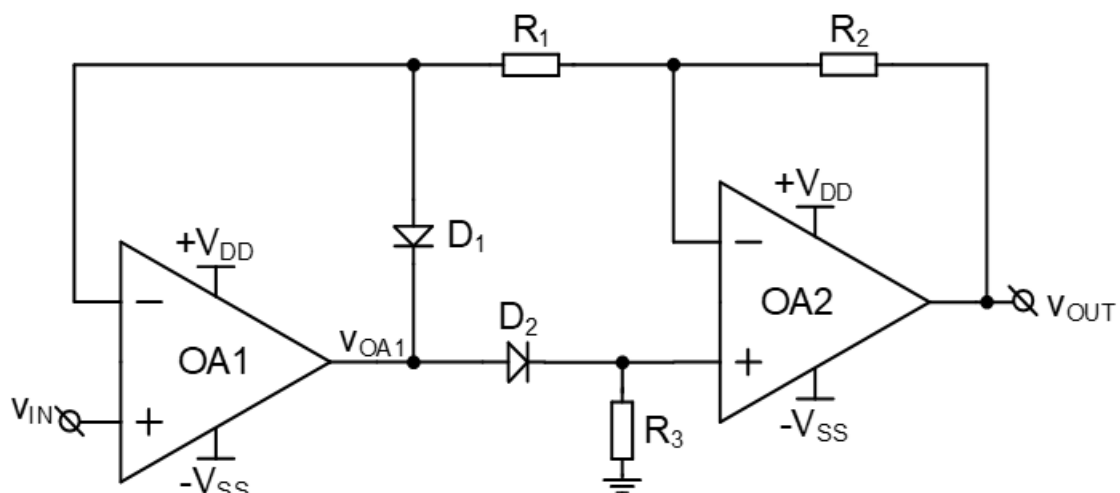


|Câștig| linear: 1

1.5 AO

Tip AO: ADA4627

Tensiuni de alimentare: $\pm 15V$

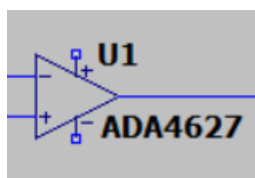

2. Dimensionarea circuitului

2.1. Dimensionare AI cu reacție pasivă de curent

$$V^+ = V^- \quad (1)$$

$$\frac{V_{CC} - V^-}{R_2} = I_{C1} \quad (2)$$

$$\frac{V_{CC} - V^+}{R_1} = I_{C2} \quad (3)$$

$$\text{Din (1), (2) și (3)} \Rightarrow I_{C1} = I_{C2} \Rightarrow V_{BE1} = V_{BE2}$$

$$V_{BE1} = V_B - V_X \quad (1')$$

$$V_{BE2} = V_A - V_Y \quad (2')$$

$$V_{BE1} = V_{BE2} \quad (3')$$

$$\text{Din (1'), (2') și (3')} \Rightarrow V_A - V_B = V_Y - V_X$$

$$I_{RG} = \frac{V_{OUT} - V_{REF}}{R_{Fa} + R_{Fb} + R_G} \quad (1'')$$

$$I_{RG} = \frac{V_Y - V_X}{R_G} \quad (2'')$$

$$\text{Din (1'') și (2'')} \Rightarrow V_{OUT} = (V_A - V_B) * \left(1 + 2 * \frac{R_F}{R_G}\right) + V_{REF}$$

$$A_V = \frac{V_{OUT}}{V_{ID}} = \frac{V_{OUT}}{V_A - V_B} = 1 + 2 * \frac{R_F}{R_G}$$

$$A_V = 10 \Rightarrow 9 = 2 * \frac{R_F}{R_G} \Rightarrow \frac{R_F}{R_G} = 4.5$$

$$R_F = 20.25k \text{ (valoare standardizata)}$$

$$R_G = 4.5k \text{ (valoare standardizata)}$$

2.2 Dimensionare filtru KHN

$$\text{Setăm } R_1 = R_2 = \dots = R_7 = R \Rightarrow H_0 = 1; \omega_0 = \frac{1}{R\sqrt{C_1 C_2}}; Q = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$$

$$C_1 = \frac{3Q}{2\omega_0 R}$$

$$C_2 = \frac{2}{3Q\omega_0 R}$$

f0 [Hz]	w0[rad/sec]	Q	H0[V/V]
2,00E+03	1,26E+04	1,73E+00	1,00E+00
	varianta 1		
	C1[F]	set C2[F]	set R[ohm]
	1,03E-07	1,53E-08	2,00E+03

2.3 Dimensionare PGA-Switch-uri in calea de semnal, conexiune în paralel

$$AO\text{-inversor} \Rightarrow A_v = -\frac{R_F}{R_G}$$

$$A_{minim} = 7dB$$

$$A_{maxim} = 19dB$$

$$Pas\ minim\ (rezolutie) = 3dB$$

$$Numar\ pasi: 5$$

$$R_{in_{min}} = 4k\Omega$$

$$A_v = \{7,10,13,16,19\}[dB]$$

Formula de transformare din dB in liniar:

$$A_{lin} = 10^{\frac{AdB}{20}}$$

$$Pentru\ A = 7dB \Rightarrow A = 2.23\ V/V$$

$$Pentru\ A = 10dB \Rightarrow A = 3.16\ V/V$$

$$Pentru\ A = 13dB \Rightarrow A = 4.5\ V/V$$

$$Pentru\ A = 16dB \Rightarrow A = 6.3\ V/V$$

$$Pentru\ A = 19dB \Rightarrow A = 8.9\ V/V$$

$$A_v = \{2.23; 3.16; 4.5; 6.3; 8.9\} V/V$$

1.

$$SW_1 - ON, SW_2, SW_3, SW_4, SW_5 - OFF$$

$$R_{IN} = R_G \Rightarrow R_G = 4E + 03$$

$$\text{Lucram in modul} \Rightarrow |A| = \frac{R_F}{R_G}$$

$$2.23 = \frac{R_F}{4} \Rightarrow R_F = 8.92k\Omega$$

2.

$$SW_2 - ON, SW_1, SW_3, SW_4, SW_5 - OFF$$

$$R_{IN} = R_G \Rightarrow R_G = 4E + 03$$

$$\text{Lucram in modul} \Rightarrow |A| = \frac{R_F}{R_G}$$

$$3.16 = \frac{R_F}{4} \Rightarrow R_F = 12.64k\Omega$$

3.

$$SW_3 - ON, SW_1, SW_2, SW_4, SW_5 - OFF$$

$$R_{IN} = R_G \Rightarrow R_G = 4E + 03$$

$$\text{Lucram in modul} \Rightarrow |A| = \frac{R_F}{R_G}$$

$$4.5 = \frac{R_F}{4} \Rightarrow R_F = 18k\Omega$$

4.

$$SW_4 - ON, SW_1, SW_2, SW_3, SW_5 - OFF$$

$$R_{IN} = R_G \Rightarrow R_G = 4E + 03$$

$$\text{Lucram in modul} \Rightarrow |A| = \frac{R_F}{R_G}$$

$$6.3 = \frac{R_F}{4} \Rightarrow R_F = 25.2k\Omega$$

5.

$$SW_5 - ON, SW_1, SW_2, SW_3, SW_4 - OFF$$

$$R_{IN} = R_G \Rightarrow R_G = 4E + 03$$

$$\text{Lucram in modul} \Rightarrow |A| = \frac{R_F}{R_G}$$

$$8.9 = \frac{R_F}{4} \Rightarrow R_F = 35.6k\Omega$$

2.4 Dimensionare Redresor Dubla Alternanta

Cazul 1

Presupunem ca D_1 si $D_2 - OFF$

$$V_{IN} \downarrow V_{SS}$$

$$V_1^+ \downarrow V_{SS}$$

$$V_1^- = 0$$

$$\text{Deoarece } V_2^- = V_2^+ = 0$$

Din ecuatiile de mai sus =>

$$V_1^+ < V_1^- \Rightarrow V_{OA} \downarrow V_{SS} \Rightarrow D_1 - ON \text{ si } D_2 - OFF$$

Avem reactie negativa in jurul lui AO1 prin D_1

$$V_1^- = V_1^+ = V_{IN}$$

$$i_{R1} = i_{R2} = \frac{V_{IN}}{R_1}$$

$$V_2^- = V_2^+ = 0$$

$$V_{OUT} = 0 - i_{R2} * R_2 \Rightarrow V_{OUT} = -\frac{R_2}{R_1} * V_{IN}$$

$$i_{D1} = i_{R1} = \frac{V_{IN}}{R_1}$$

$$D_1 - ON \Leftrightarrow i_{D1} > 0$$

$$\text{Din ultimele doua ecuatii} \Rightarrow V_{IN} < 0$$

$$\Rightarrow V_{OUT} = -\frac{R_2}{R_1} * V_{IN}, V_{IN} < 0$$

Cazul 2

Presupunem ca D_1 și D_2 – OFF

$$V_{IN} \uparrow V_{DD}$$

$$V_1^+ \uparrow V_{DD}$$

$$V_1^- = 0$$

$$\text{Deoarece } V_2^- = V_2^+ = 0$$

Din ecuațiile de mai sus \Rightarrow

$$V_1^+ > V_1^- \Rightarrow V_{OA} \uparrow V_{DD} \Rightarrow D_1 - \text{OFF și } D_2 - \text{ON}$$

Avem reacție negativ în jurul AO1 prin R_1 și D_2

$$V_1^- = V_1^+ = V_{IN} \quad (1)$$

$$i_{R1} = 0 \quad (2)$$

(\nexists ochi de circuit)

$$V_2^+ = V_2^- \quad (3)$$

$$\text{Din 1,2,3} \Rightarrow V_2^- = V_{IN} \quad (4)$$

$$i_{R2} = 0 \quad (5)$$

(\nexists ochi de circuit)

$$\text{Din 4 și 5} \Rightarrow V_{OUT} = V_{IN}$$

$$i_{D2} = i_{R3} = -\frac{V_{IN}}{R_3} \quad (6)$$

$$D_2 - \text{ON} \Leftrightarrow i_{D2} > 0 \quad (7)$$

$$\text{Din 6 și 7} \Rightarrow V_{IN} > 0$$

$$\Rightarrow V_{OUT} = V_{IN}, V_{IN} > 0$$

$$V_{OUT} = \begin{cases} V_{IN}, & V_{IN} > 0 \\ -\frac{R_2}{R_1} * V_{IN}, & V_{IN} < 0 \end{cases}$$

$$\text{Egalăm } \frac{R_2}{R_1} = 1 \Rightarrow R_1 = R_2 = R$$

$$\text{Aleg } R = 20k\Omega$$

$$\text{Aleg } R_3 = 1k\Omega$$

$$V_{OA} = V_{IN} - V_D, \quad V_{IN} > 0 \quad (1)$$

$$V_{OA} = -V_{IN} + V_D, \quad V_{IN} < 0 \quad (2)$$

Tensiunea de saturatie pentru ADA4627: $V_{OA} = 5V$ (*datasheet*)

$$V_D = 0.6V$$

$$\text{Din (1)} \Rightarrow 5V = V_{IN} - 0.6V$$

$$\Rightarrow V_{IN} = 5 + 0.6$$

$$\Rightarrow V_{IN} = 5.6V$$


$$\text{Din (2)} \Rightarrow 5V = -V_{IN} + 0.6V$$

$$\Rightarrow V_{IN} = 5 - 0.6$$


$$\Rightarrow V_{IN} = 4.4V$$

3. Simulări

3.1. Simulări pentru primul etaj

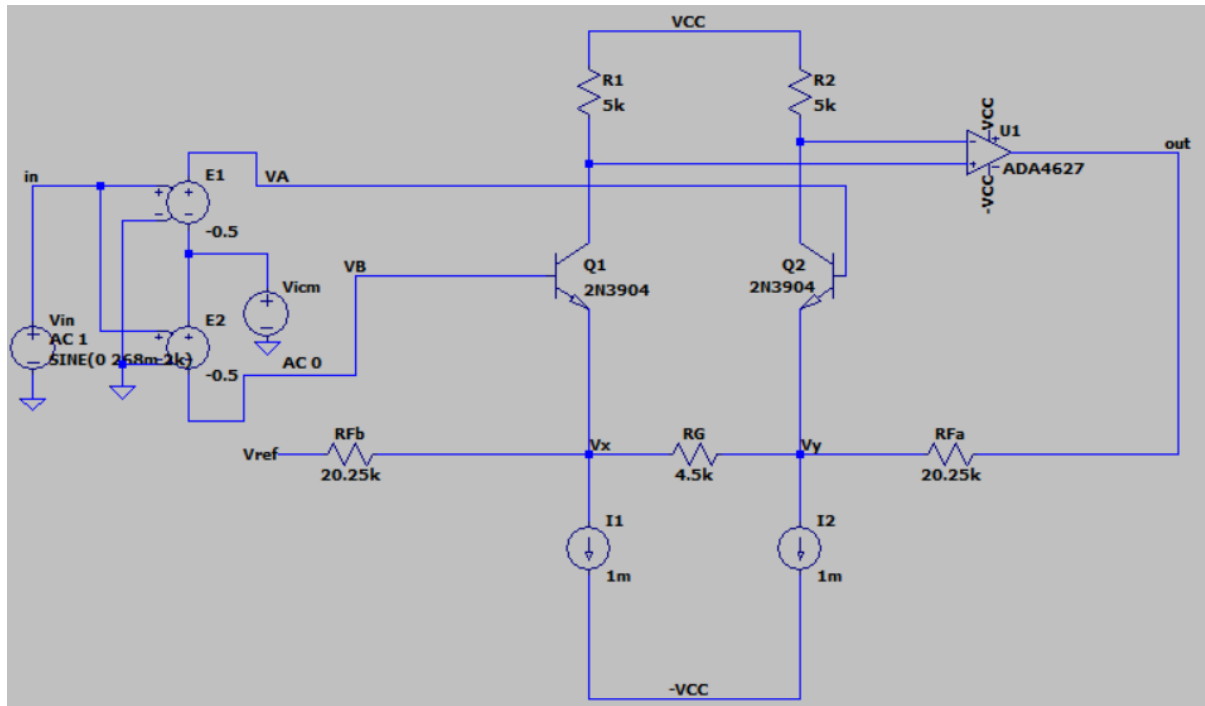

1. Analiza DCOP

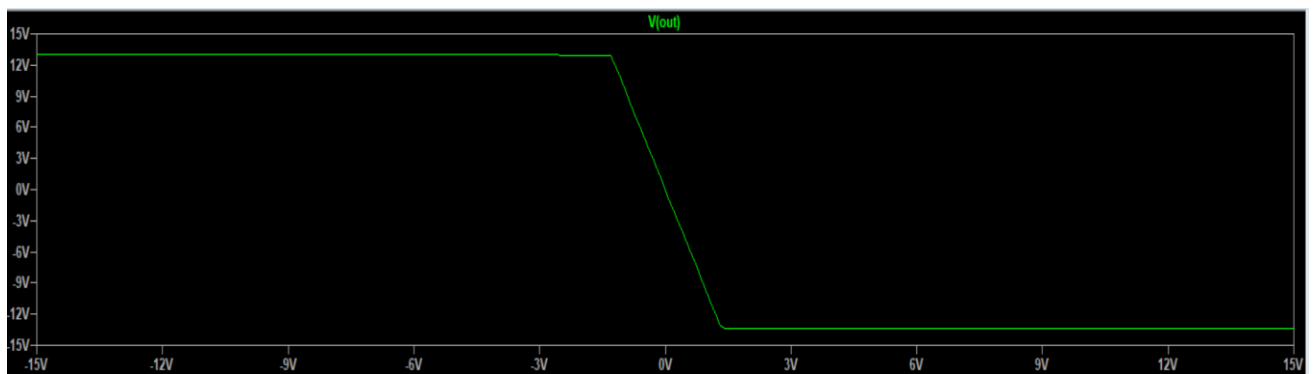

Cursor 1	
Horz:	-15V
Vert:	12.981597V

Cursor 2	
Horz:	15V
Vert:	-13.415138V

Diff (Cursor2 - Cursor1)	
Horz:	30V
Vert:	-26.396735V
Slope:	-0.879891

PSF



```

|      --- Operating Point ---
|
V(n002) :      10.1756      voltage
V(n001) :      10.1754      voltage
V(-vcc) :      -15         voltage
V(vcc) :       15          voltage
V(out) :      -0.000855788 voltage
V(vx) :       -0.6519       voltage
V(vref) :       0           voltage
V(vy) :      -0.651901      voltage
V(vb) :       0             voltage
V(va) :       0             voltage
V(n003) :       0           voltage
V(in) :       0             voltage

```

Compensare/ajustare nivel DC la iesire:

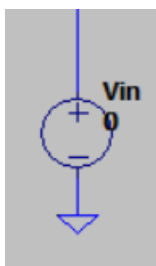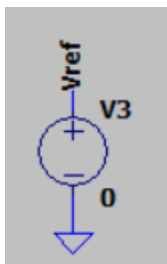Pentru compensarea nivelului DC la iesirea din circuit am setat toate sursele 0 si am observant valoarea tensiunii de iesire in acest caz:



```

|| V(out) :      -0.000855788 voltage

```

2. Analiza AC


Castigul la joasa frecventa



$$A_{dB} \approx 20dB$$


$$A_{lin} = 10^{\frac{A_{dB}}{20}} \approx 10$$

Banda > banda filtru(2k)

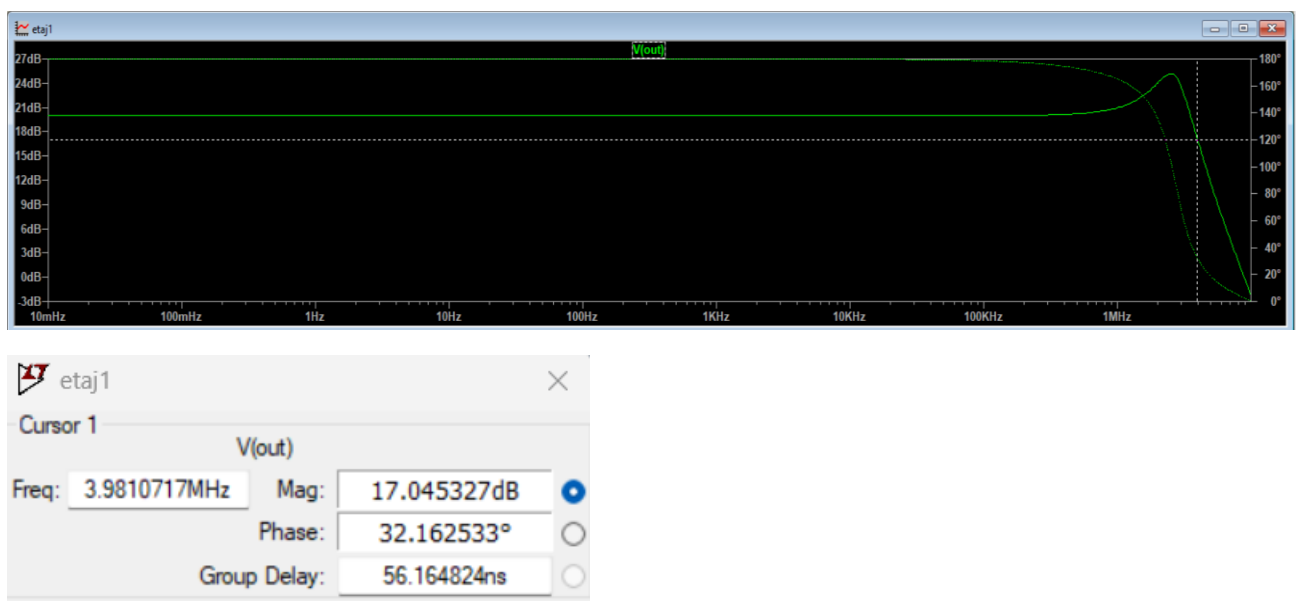


CMRR

Tipic pentru ADA4627=116dB

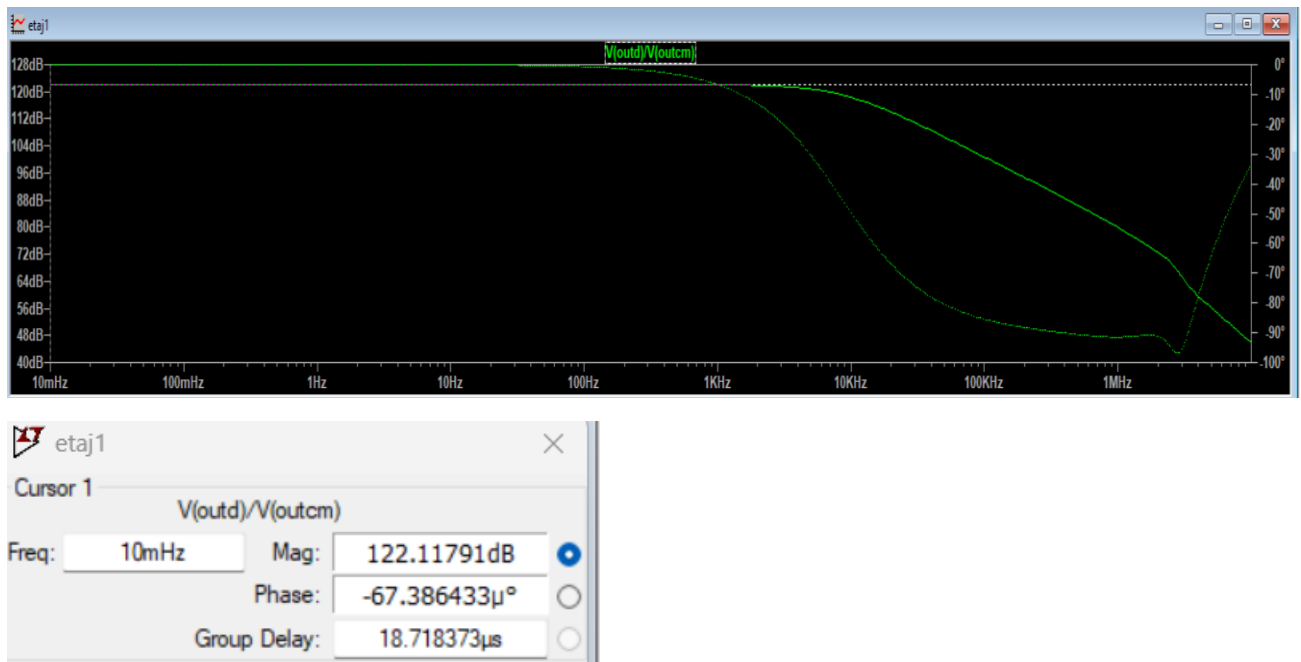


PSRR

Tipic pentru ADA4627:112dB

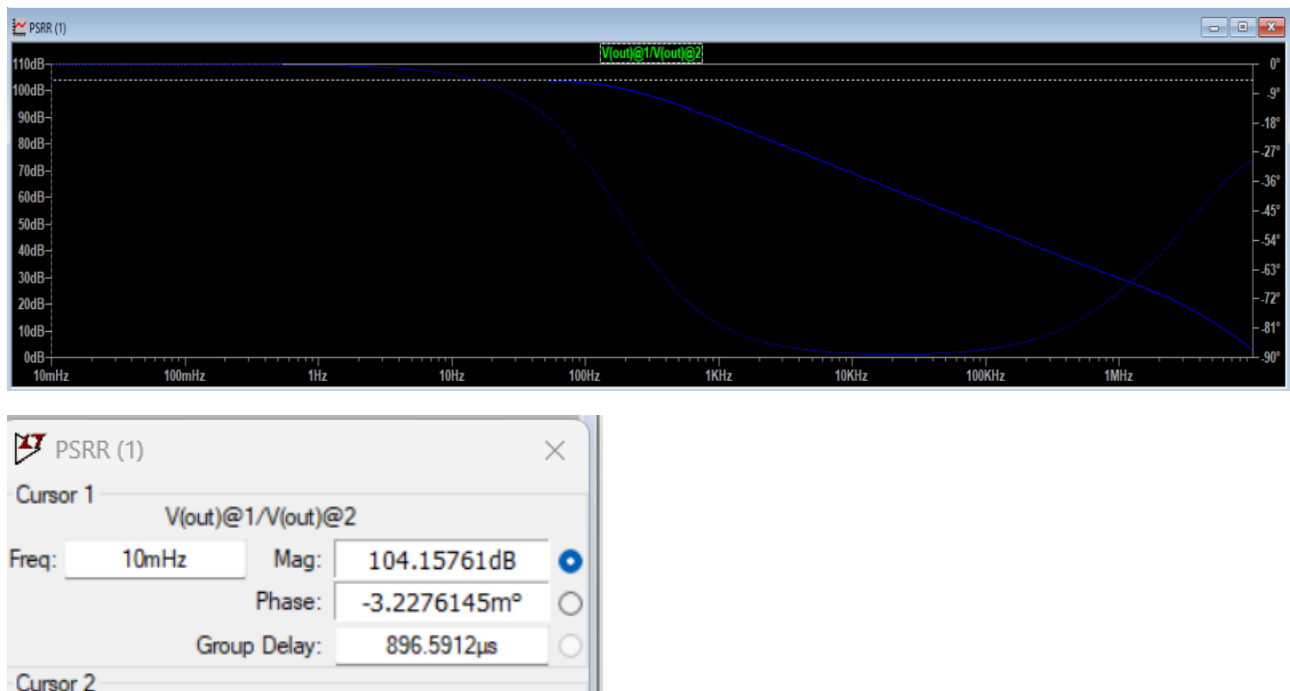

3. Analiza Transient

SR

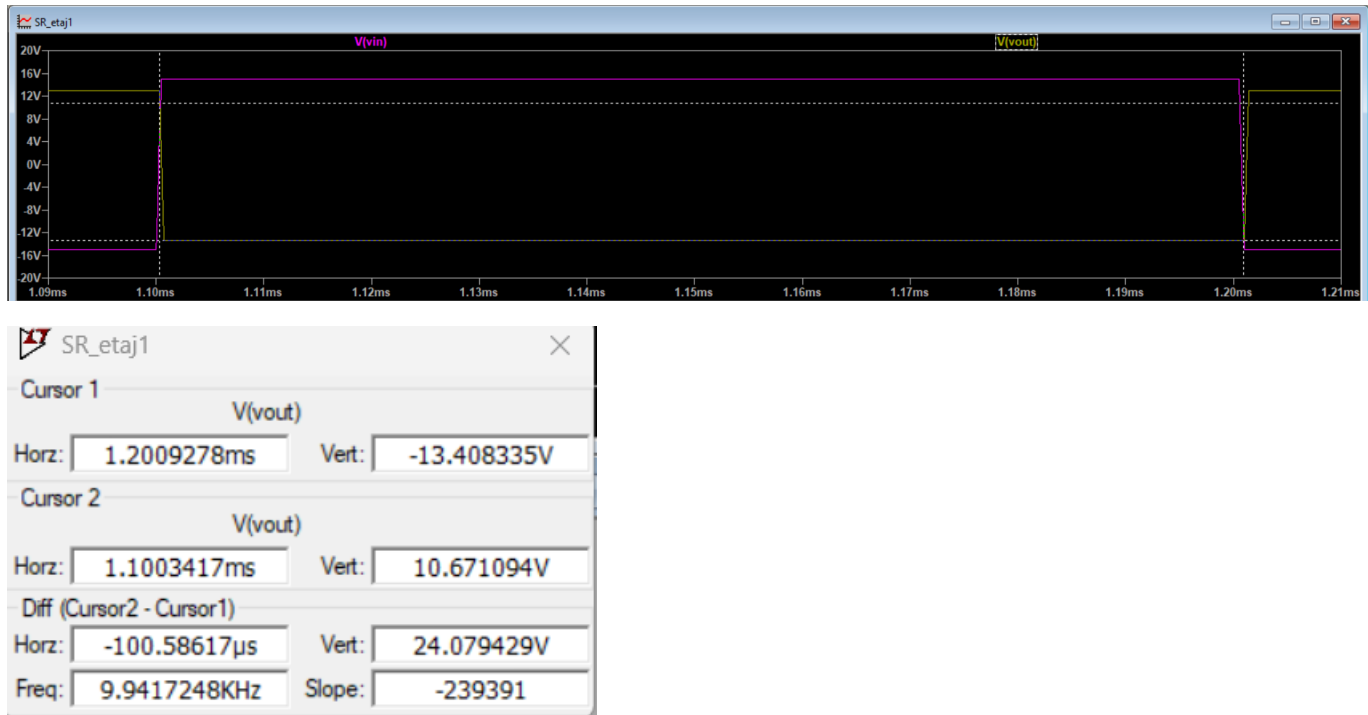



$$SR = \frac{24,079429V}{100,58617\mu s} = 0,23 \left[\frac{V}{\mu s} \right]$$

SR calculat:

$$SR = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta t} = A_1 * V_{INmax} * \sin 2\pi f_0 t = 268mV * 2\pi * 2k = 3366V * Hz = 3366V/s$$

$$SR = 0.003366V/\mu s$$

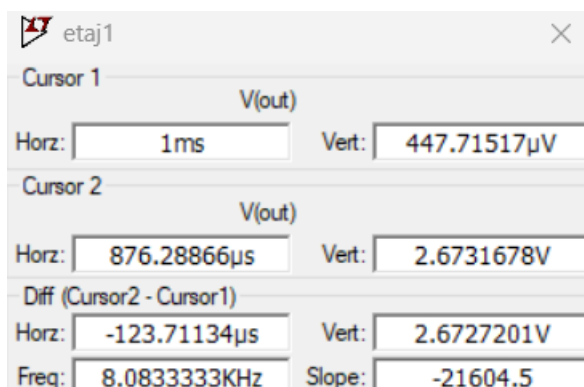
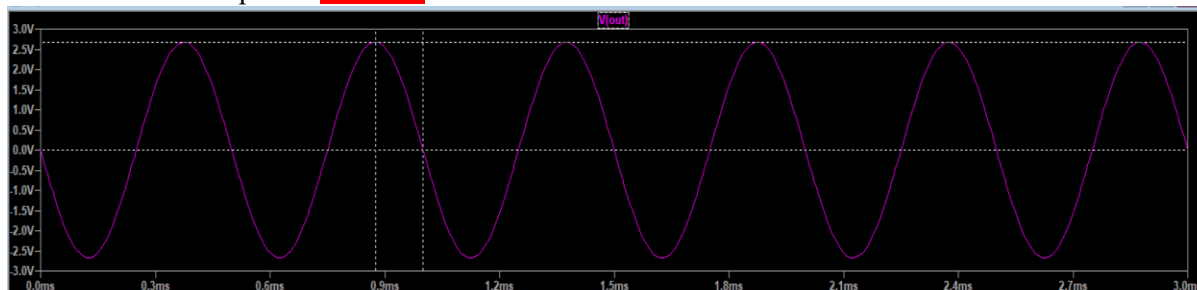
Tensiunea de iesire pentru $A=268m$ este:



$V_{OUT} \approx 2.6V$

Partial Harmonic Distortion: 0.014094%
Total Harmonic Distortion: 0.045455%

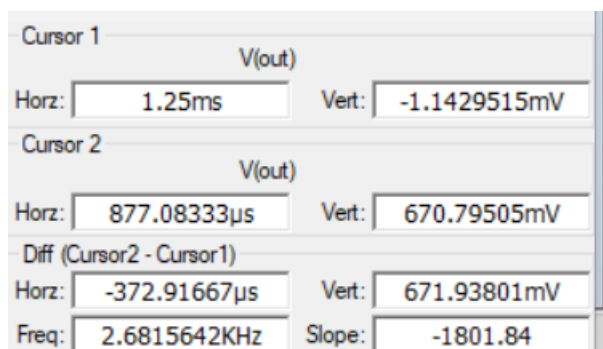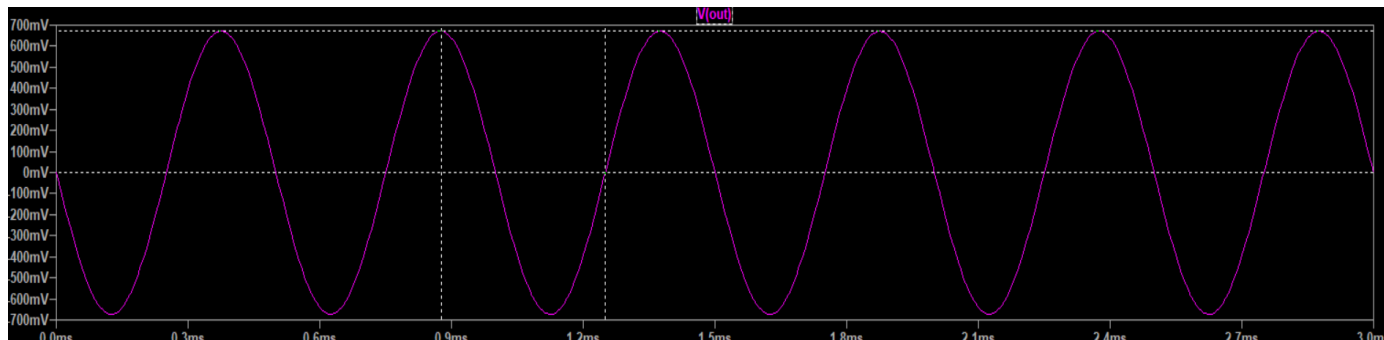
Tensiunea de iesire pentru $A=67.3V$ este:





$V_{out} \approx 671mV$

Partial Harmonic Distortion: 0.032009%
Total Harmonic Distortion: 0.054935%

3.2. Simulări pentru al doilea etaj

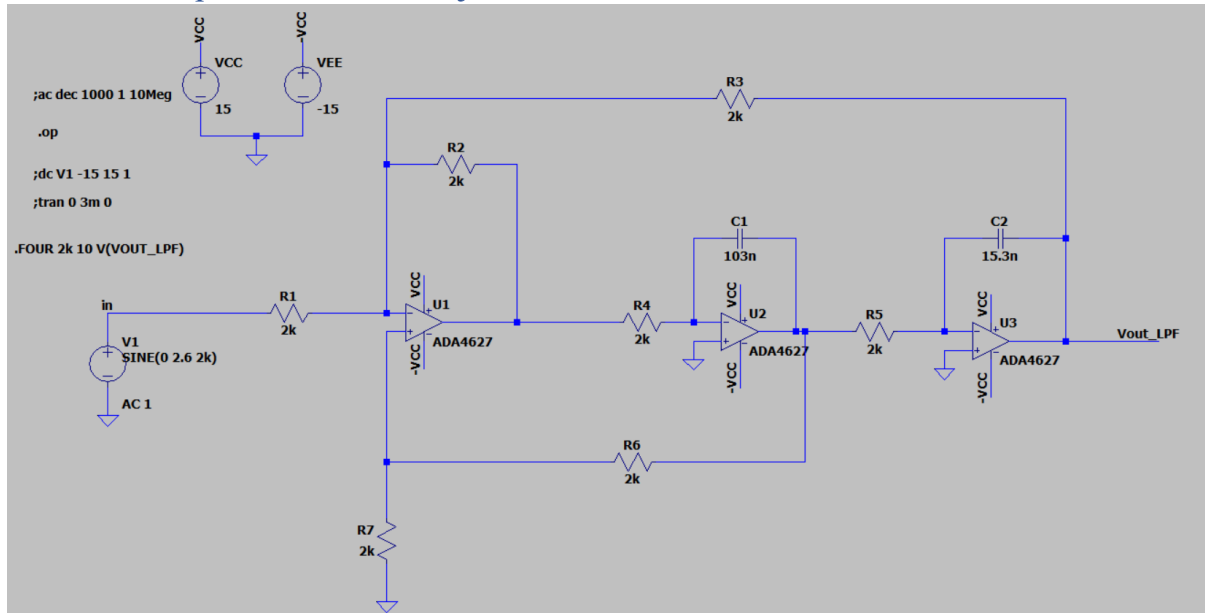

1. Analiza DCOP

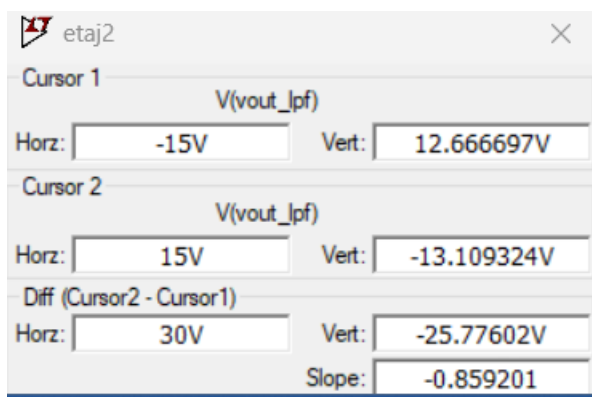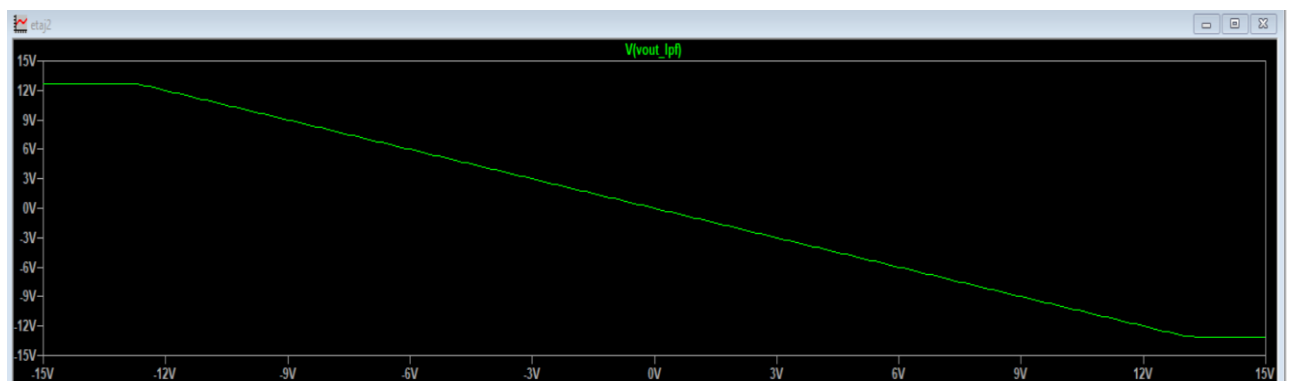



* C:\Users\amali\Desktop\SCIA PROIECT\ETAJ2\etaj2.asc

--- Operating Point ---



V(vcc) :	15	voltage
V(-vcc) :	-15	voltage
V(n001) :	-0.000438468	voltage
V(in) :	0	voltage
V(n002) :	-0.000292343	voltage
V(n003) :	-0.000292312	voltage
V(n005) :	-0.000292308	voltage
V(n004) :	-0.000292339	voltage
V(vout_lpf) :	-0.00102309	voltage
V(n006) :	-0.000146155	voltage

2. Analiza AC



Câștigul la frecvența f_0

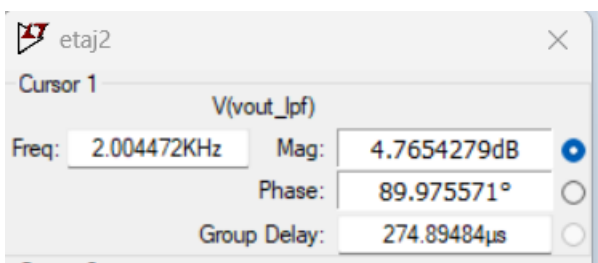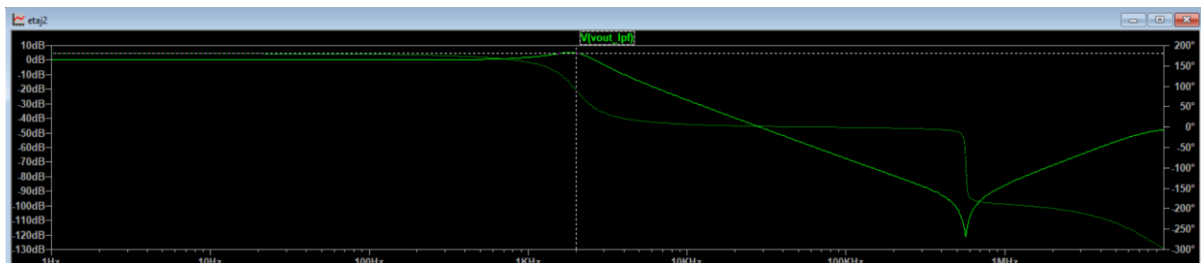

Banda la -3dB

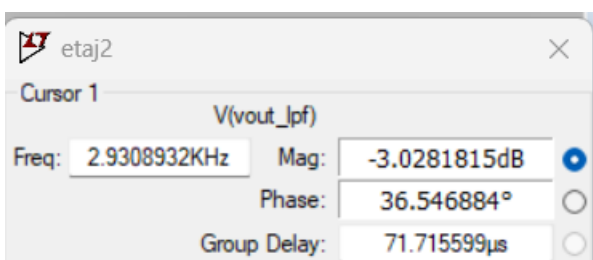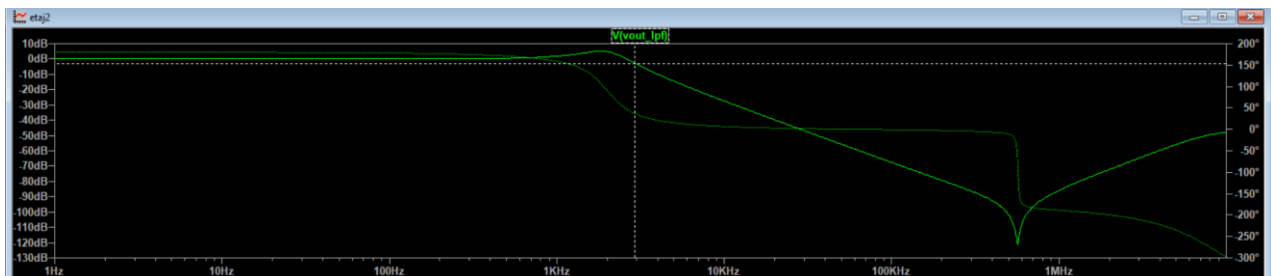



|H0| câștig liniar în banda de trecere: 1⇒ aproximativ 0dB

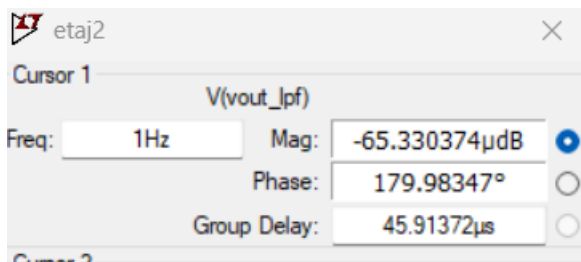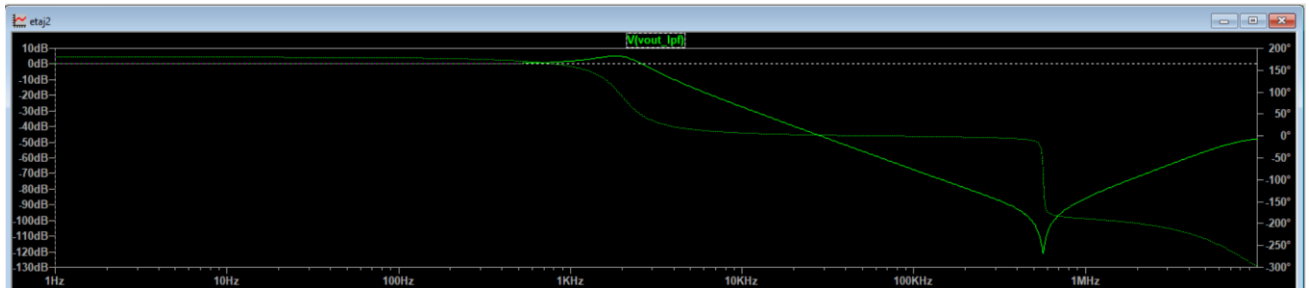

$$A_{lin} = 10^{\frac{A_{dB}}{20}} \approx 1$$

3. Analiza Transient

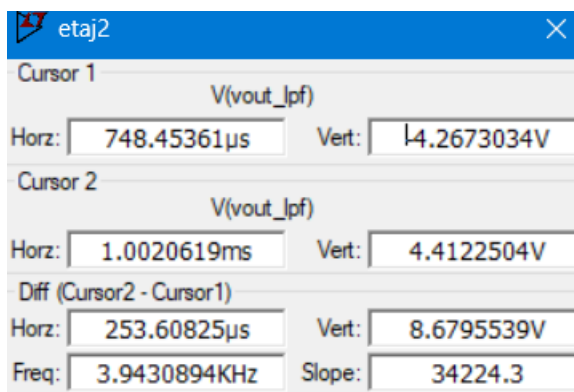
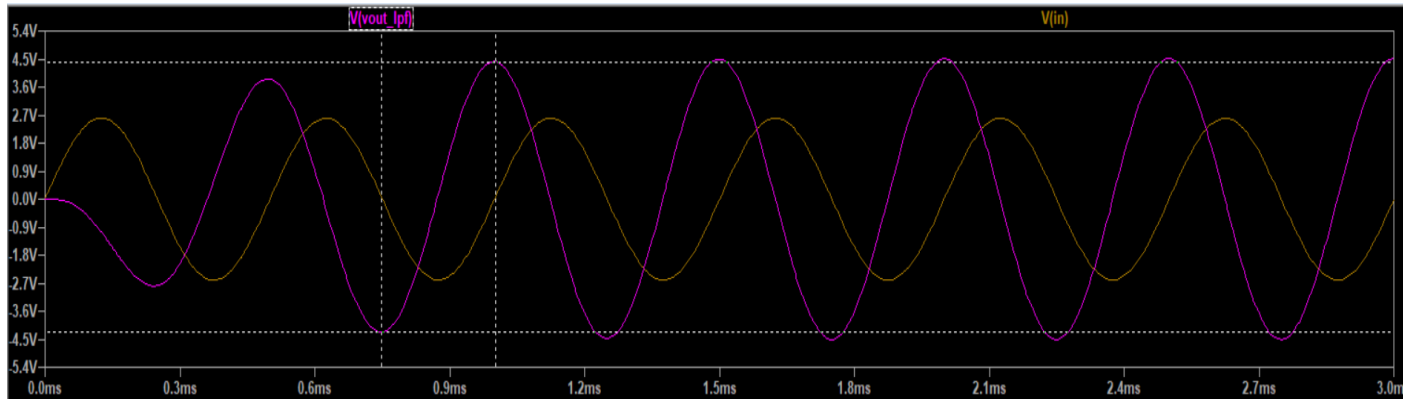
1. Pentru amplitudinea semnalului de intrare = **2.6V**



$$V_{pp} \approx 8.6V \Rightarrow V_{OUT} = 4.3V$$

Partial Harmonic Distortion: 0.030287%
Total Harmonic Distortion: 0.055094%

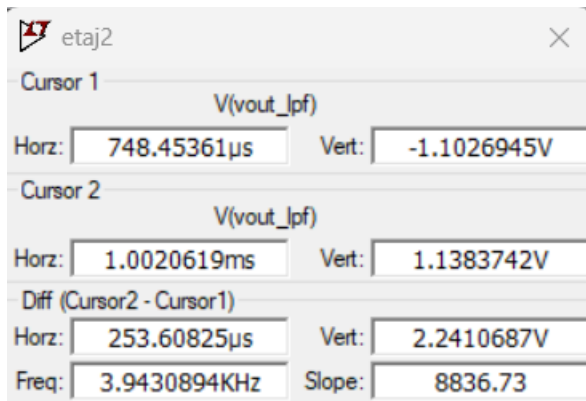
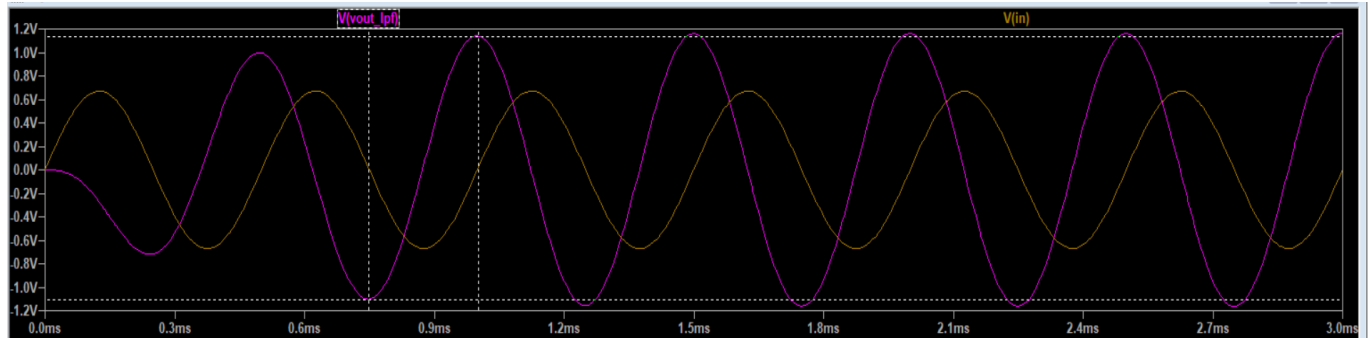
2. Pentru amplitudinea semnalului de intrare = **671mV**



$$V_{pp} \approx 2.24V \Rightarrow V_{OUT} = 1.12V$$


Partial Harmonic Distortion: 0.032959%
Total Harmonic Distortion: 0.057758%

3.3 Simulări pentru al treilea etaj

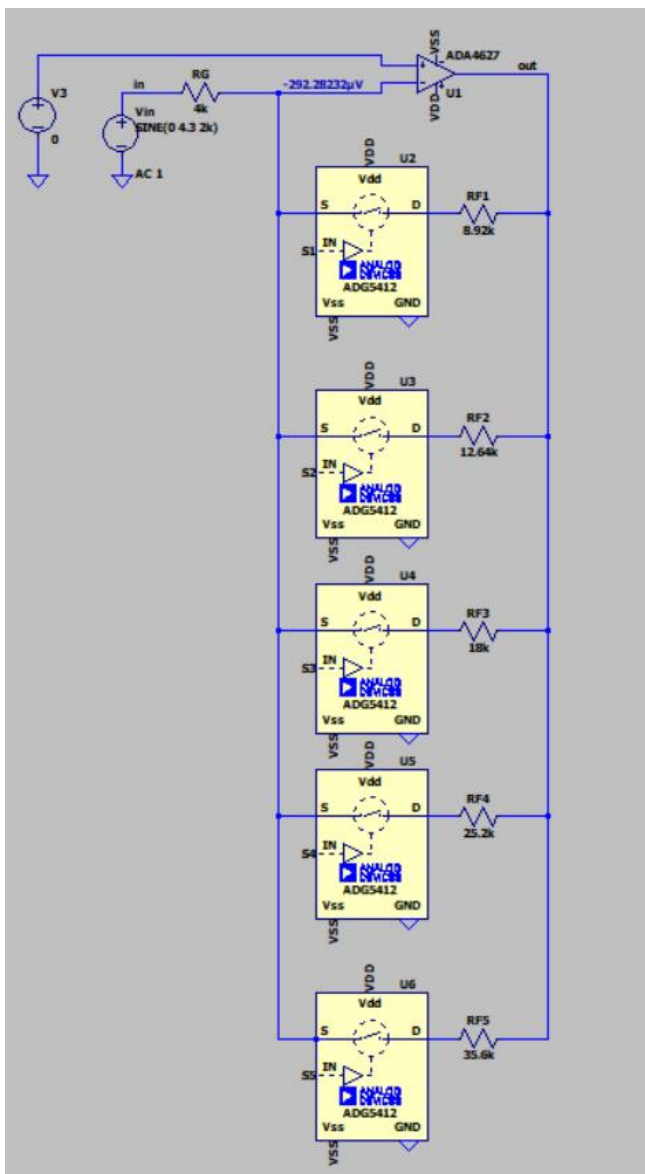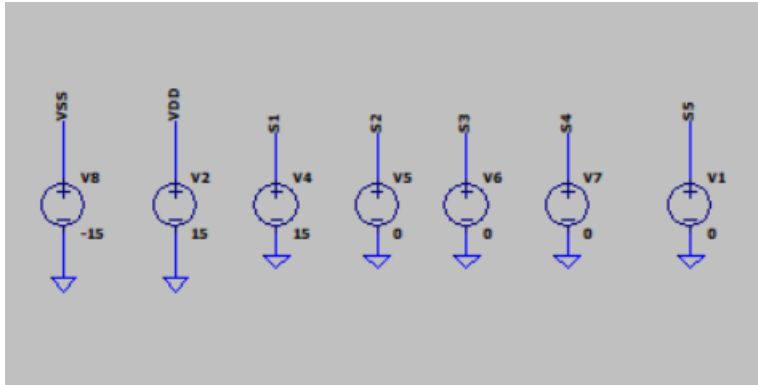

```
;tran 0 10m 0 100n
.lib tsmc180nmcmos.lib
.ac dec 100 1 10Meg
.op
;dc Vin 0 15 1m
```

1. Analiza DCOP

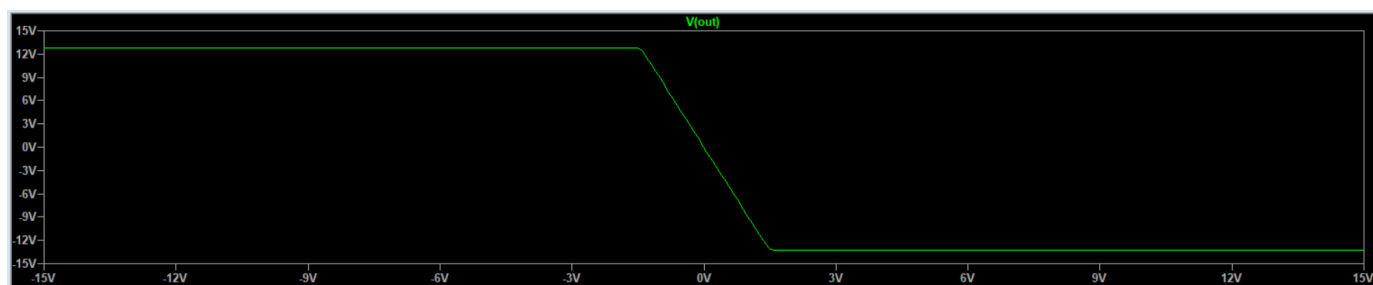

Cursor 1	
Horz:	-15V
Vert:	12.798846V
Cursor 2	
Horz:	15V
Vert:	-13.235173V
Diff (Cursor2 - Cursor1)	
Horz:	30V
Vert:	-26.034019V
Slope:	-0.867801

* C:\Users\amali\Desktop\SCIA PROIECT\ETAJ3\etaj3.asc



--- Operating Point ---

V(vdd) :	15	voltage
V(n002) :	-0.000292297	voltage
V(in) :	0	voltage
V(out) :	-0.000945126	voltage
V(n003) :	-0.000292885	voltage
V(s1) :	15	voltage
V(s2) :	0	voltage
V(s3) :	0	voltage
V(s4) :	0	voltage
V(n001) :	0	voltage
V(vss) :	-15	voltage
V(s5) :	0	voltage
V(n004) :	0.225658	voltage
V(n005) :	0.229747	voltage
V(n006) :	0.232586	voltage
V(n007) :	0.234704	voltage



2. Analiza AC

Trepte de câștig și banda (>banda filtru-2k)



SW1-ON

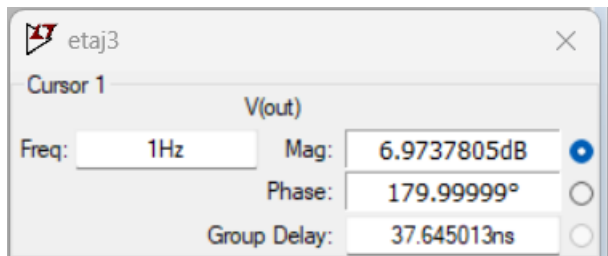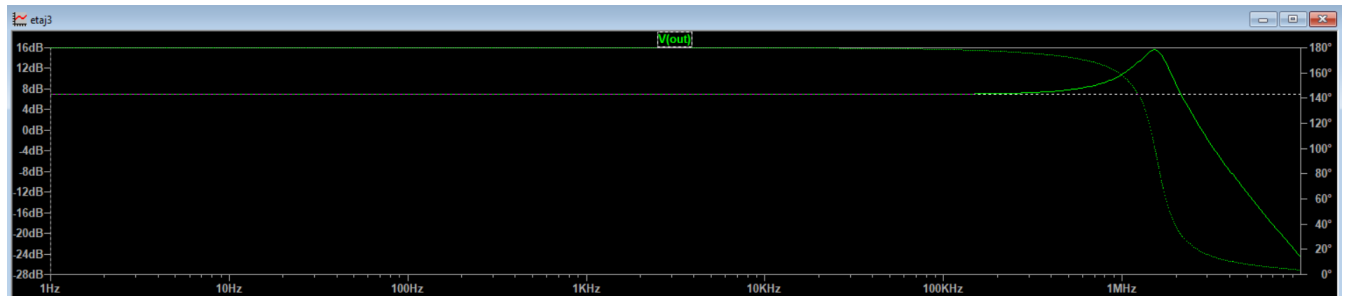



*)Banda la -3dB

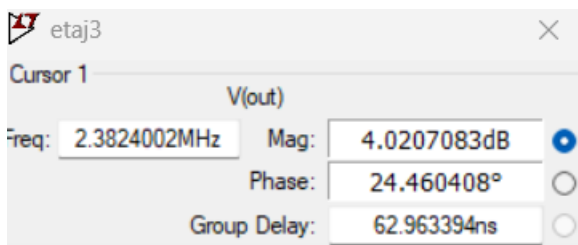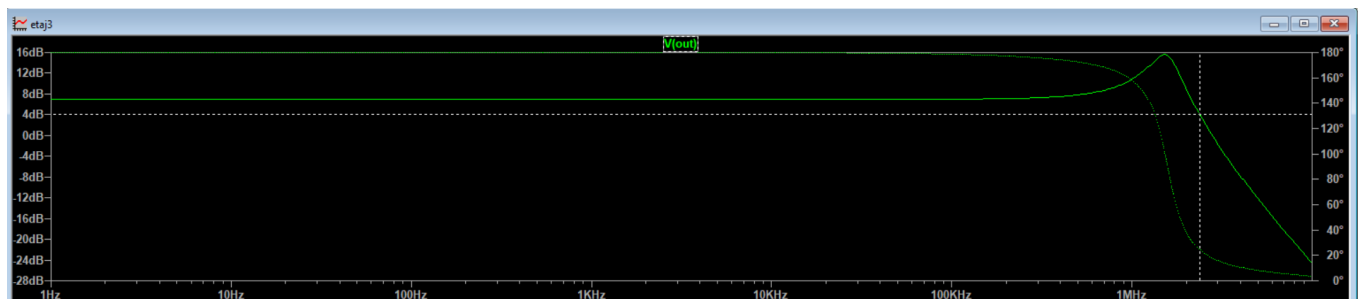



SW2-ON

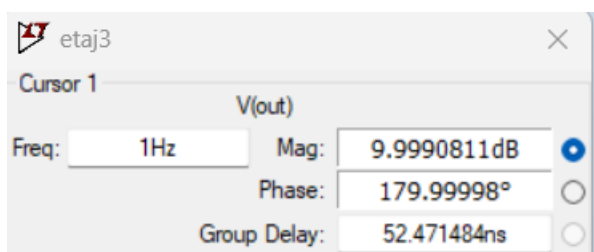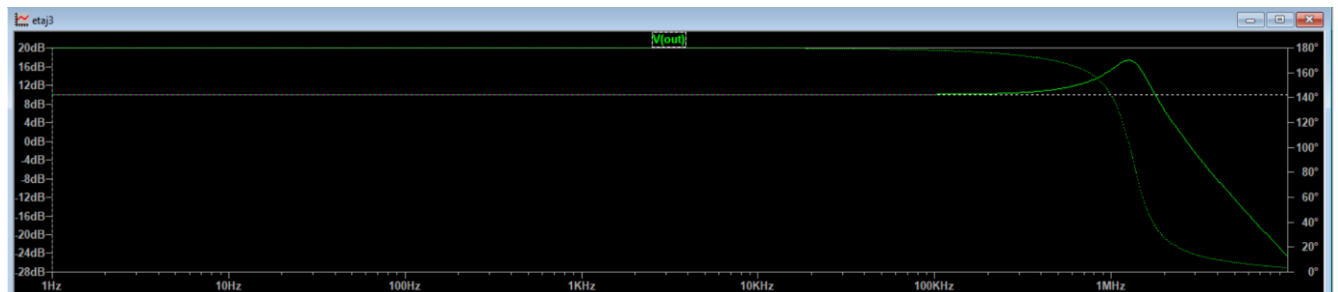


*)Banda la -3dB

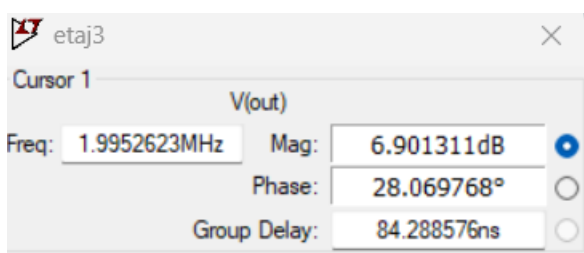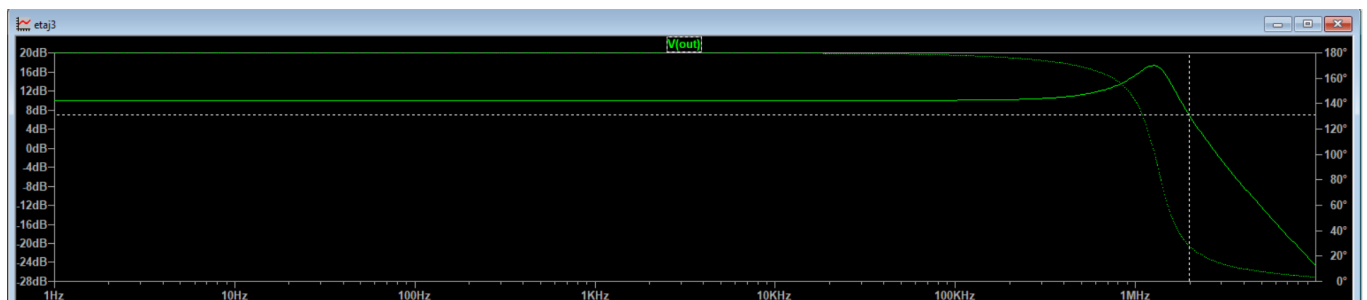



SW3-ON

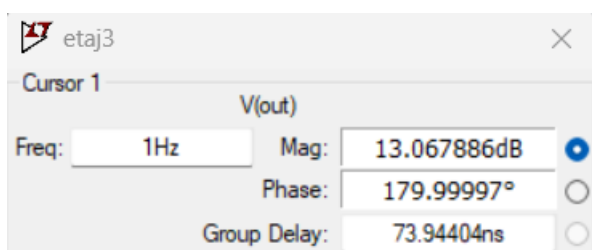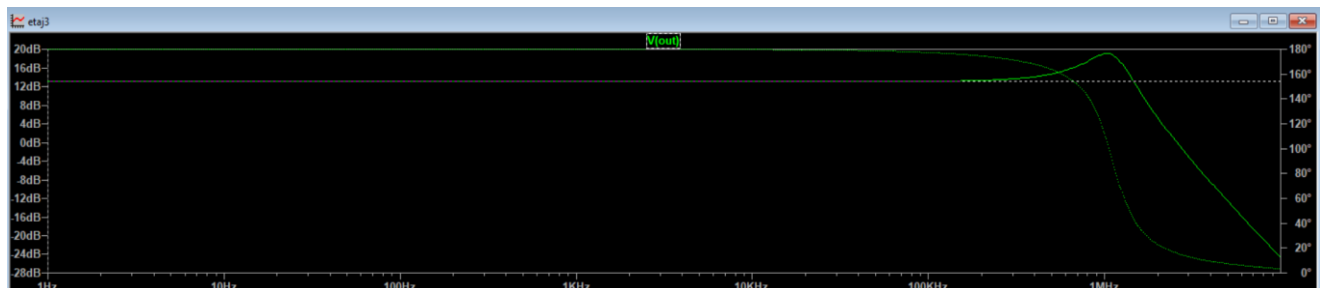

*)Banda la -3dB

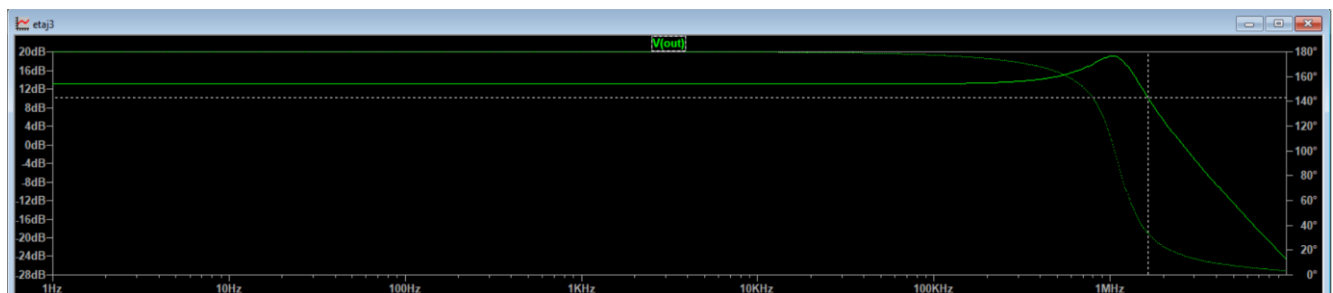



SW4-ON

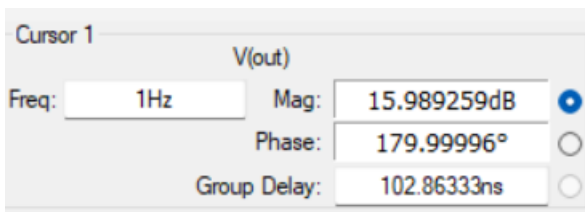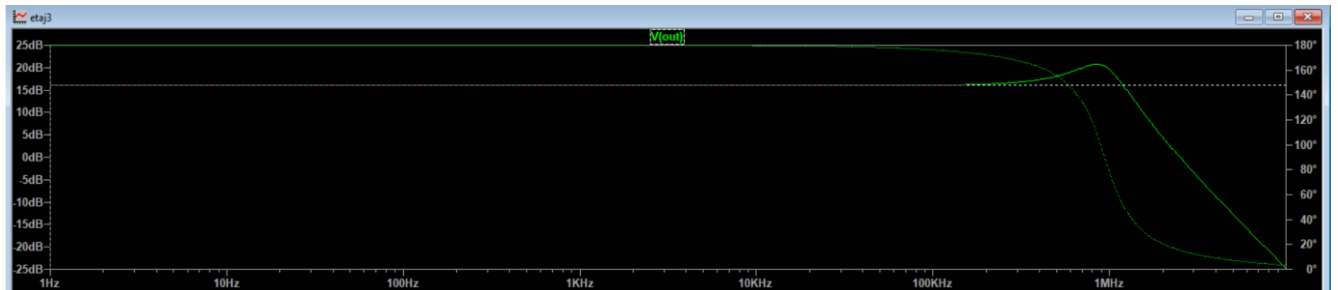


*)Banda la -3dB



SW5-ON

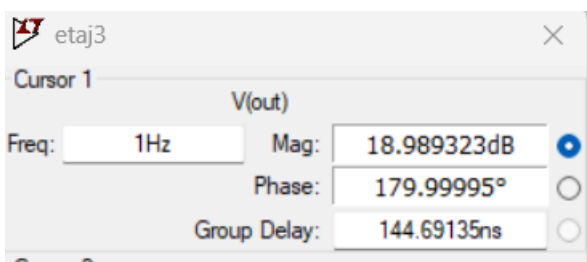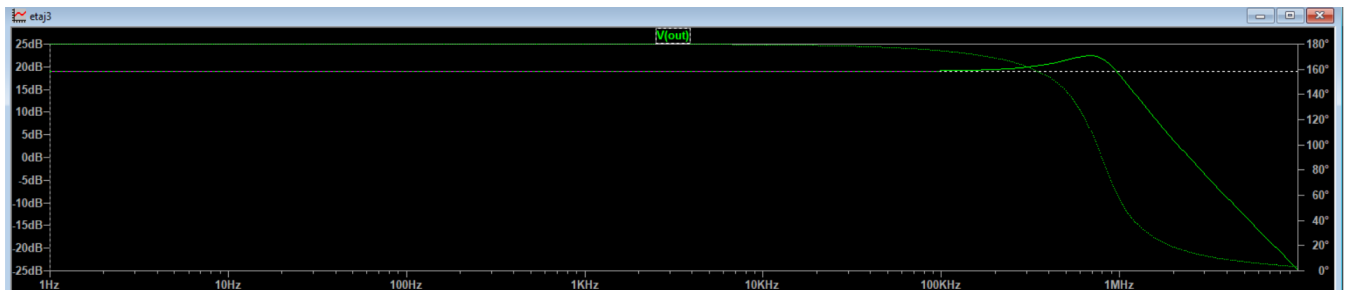


*)Banda la -3dB

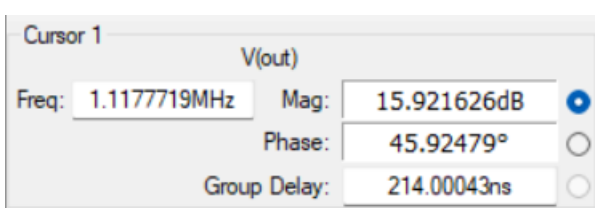

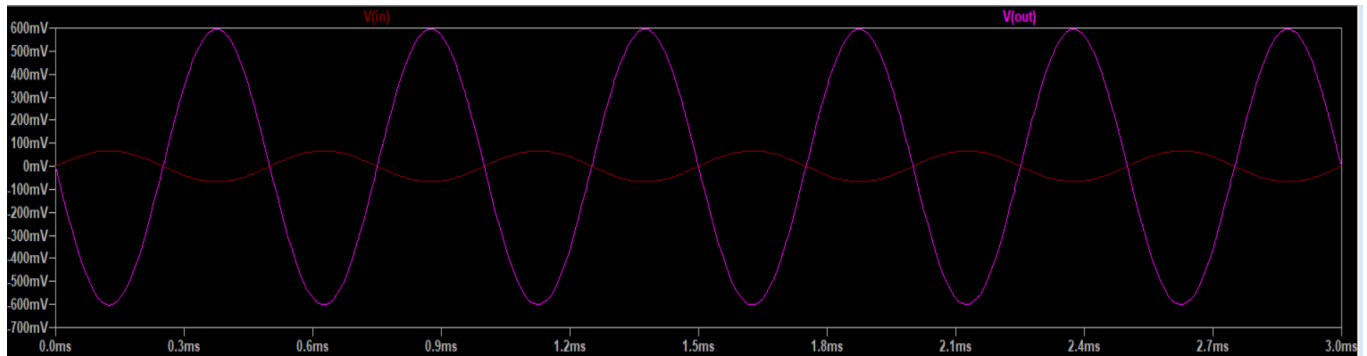3. Analiza Transient


Pentru câștig maxim și amplitudine minimă



Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component
1	2.000e+3	5.983e-1	1.000e+0
2	4.000e+3	3.346e-5	5.591e-5
3	6.000e+3	9.562e-5	1.598e-4
4	8.000e+3	6.388e-5	1.068e-4
5	1.000e+4	1.197e-5	2.001e-5
6	1.200e+4	1.734e-5	2.898e-5
7	1.400e+4	8.414e-6	1.406e-5
8	1.600e+4	1.368e-5	2.286e-5
9	1.800e+4	1.851e-5	3.094e-5
10	2.000e+4	3.596e-5	6.010e-5

Partial Harmonic Distortion: 0.021585%
Total Harmonic Distortion: 0.044867%

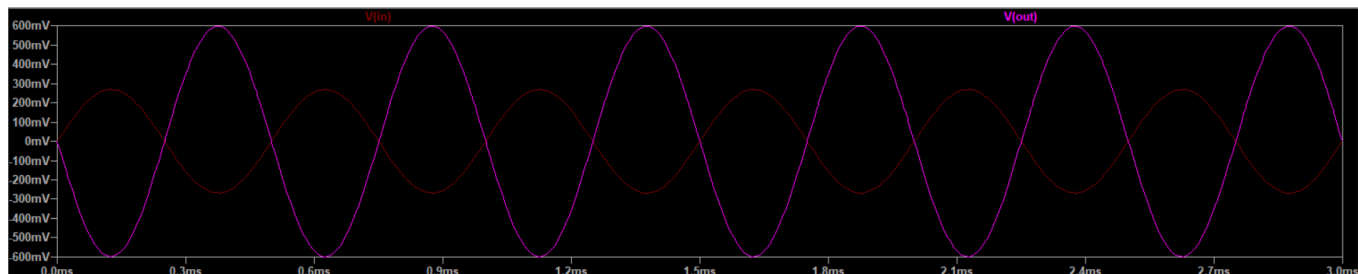
Pentru câștig minim și amplitudine maximă



Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component
1	2.000e+3	5.974e-1	1.000e+0
2	4.000e+3	3.344e-5	5.597e-5
3	6.000e+3	8.967e-5	1.501e-4
4	8.000e+3	6.000e-5	1.004e-4
5	1.000e+4	1.032e-5	1.728e-5
6	1.200e+4	8.334e-6	1.395e-5
7	1.400e+4	6.821e-6	1.142e-5
8	1.600e+4	5.385e-6	9.014e-6
9	1.800e+4	1.994e-5	3.337e-5
10	2.000e+4	3.021e-5	5.056e-5

Partial Harmonic Distortion: 0.020030%
Total Harmonic Distortion: 0.043852%

3.4 Simulări pentru al patrulea etaj

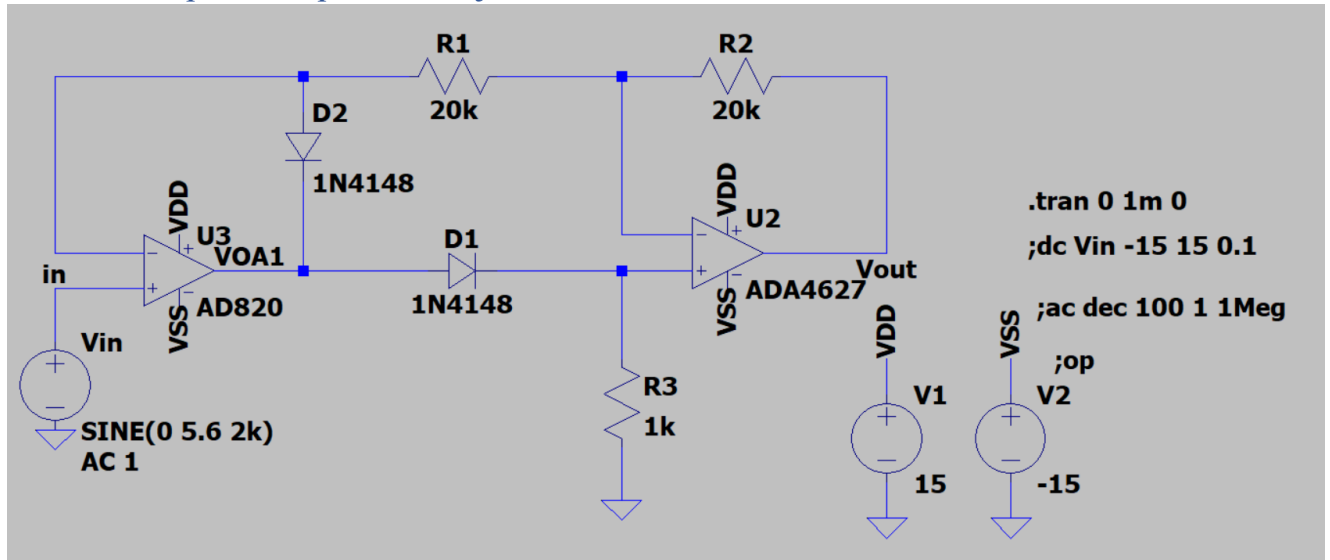


1. Analiza DCOP


* C:\Users\amali\Desktop\SCIA PROIECT\ETAJ4\etaj4.asc

--- Operating Point ---

V(n004) :	0	voltage
V(n001) :	-0.000292311	voltage
V(vss) :	-15	voltage
V(vdd) :	15	voltage
V(voa1) :	-0.000555374	voltage
V(n003) :	-1.56722e-08	voltage
V(n002) :	-0.000292328	voltage
V(vout) :	-0.000292655	voltage

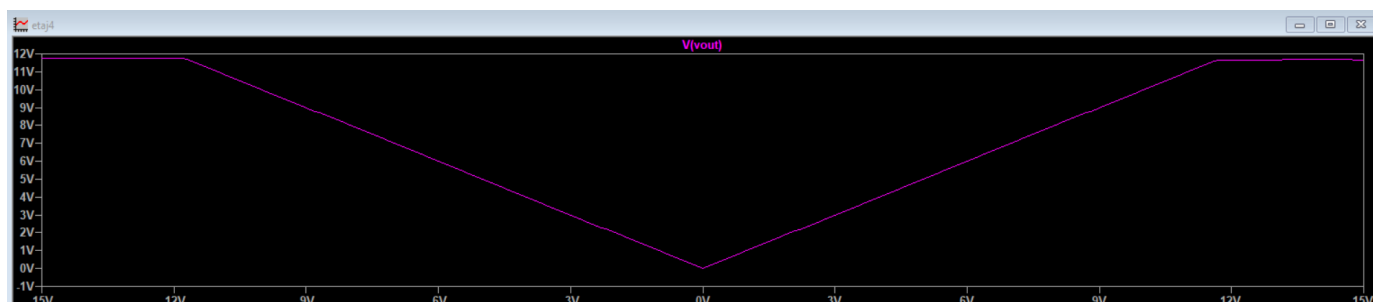


2. Analiza AC

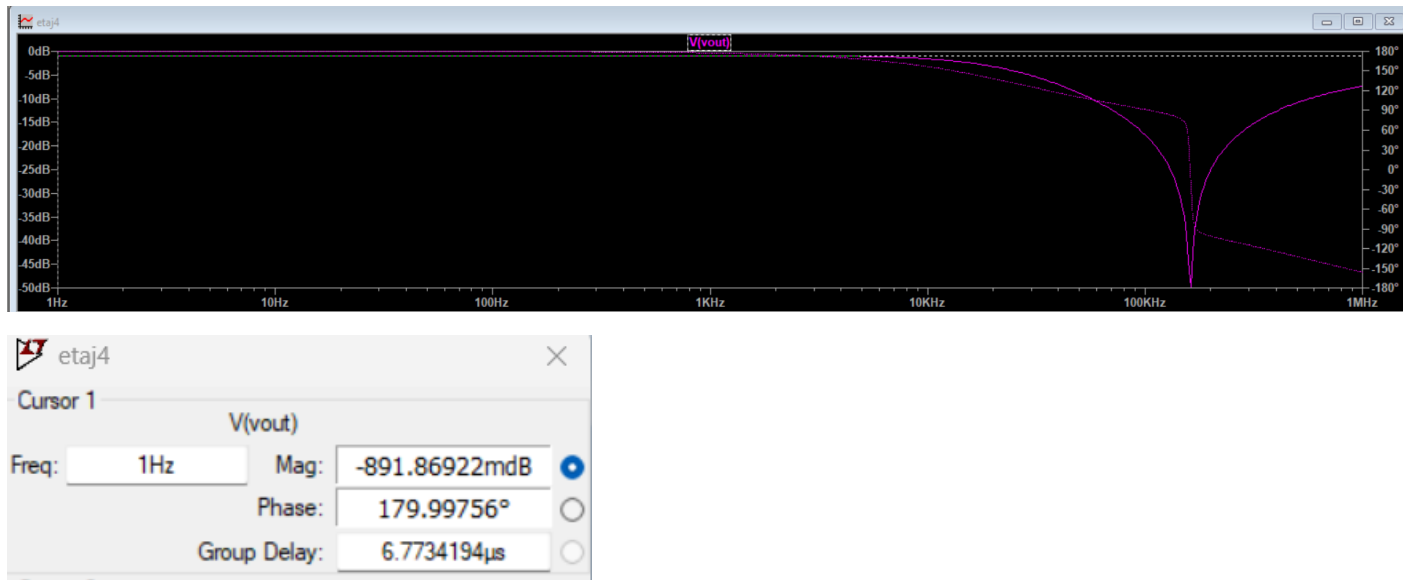


$$A_{lin} = 10^{\frac{A_{dB}}{20}} \approx 1,10815$$

3. Analiza Transient

$V_{IN} = 5.6V$

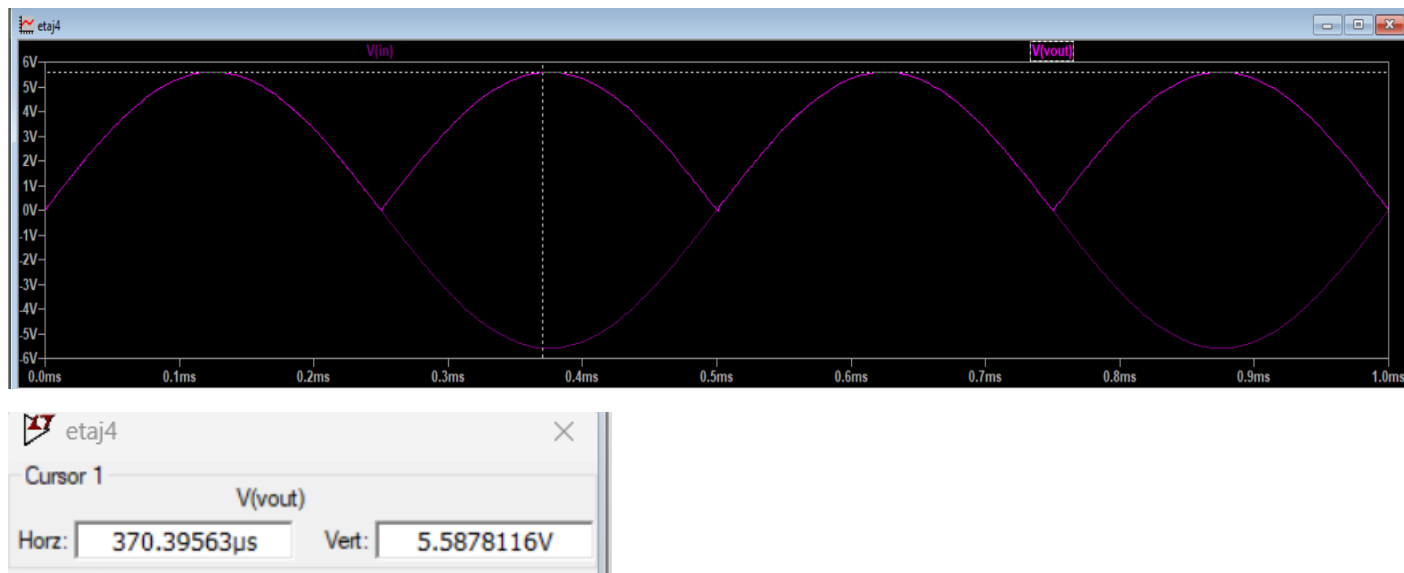


$V_{IN} = 20V$

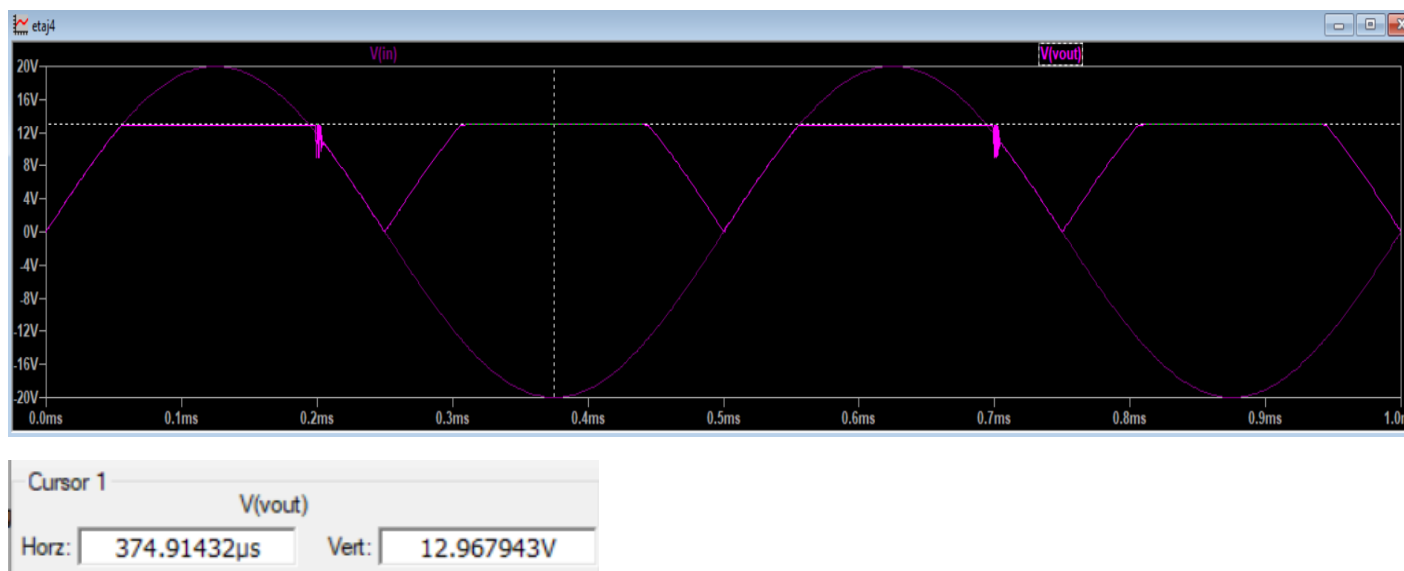


4. Toate etajele

4.1 Schema de principiu



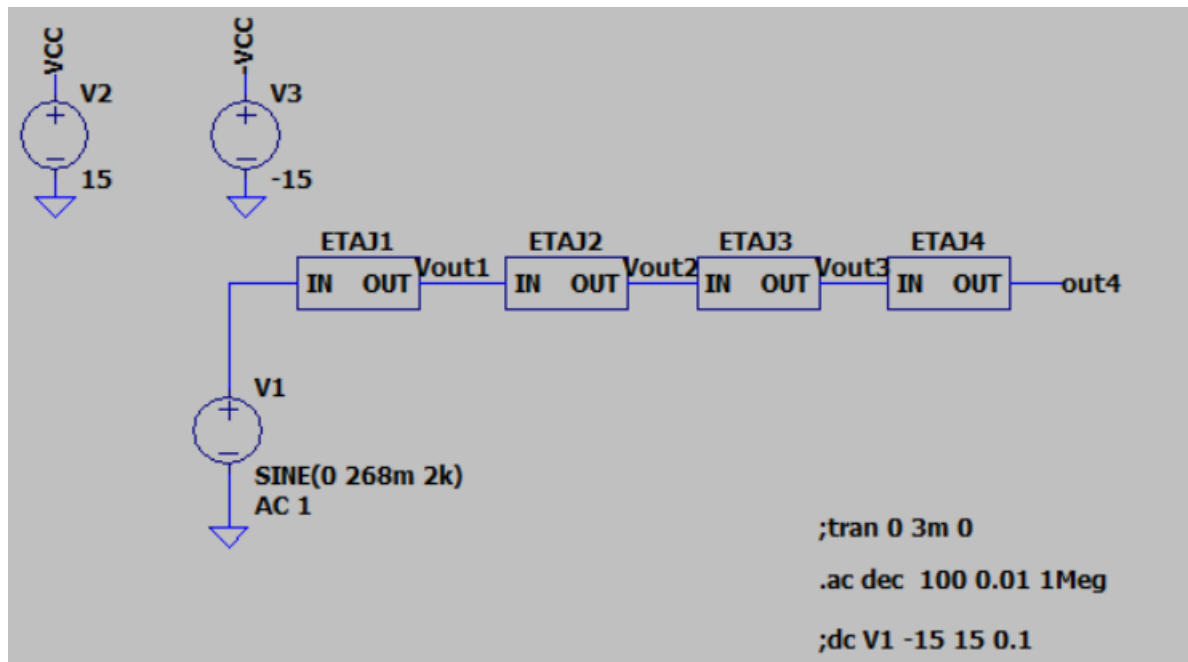


4.2 Simulări


4.2.1 Analiza DC

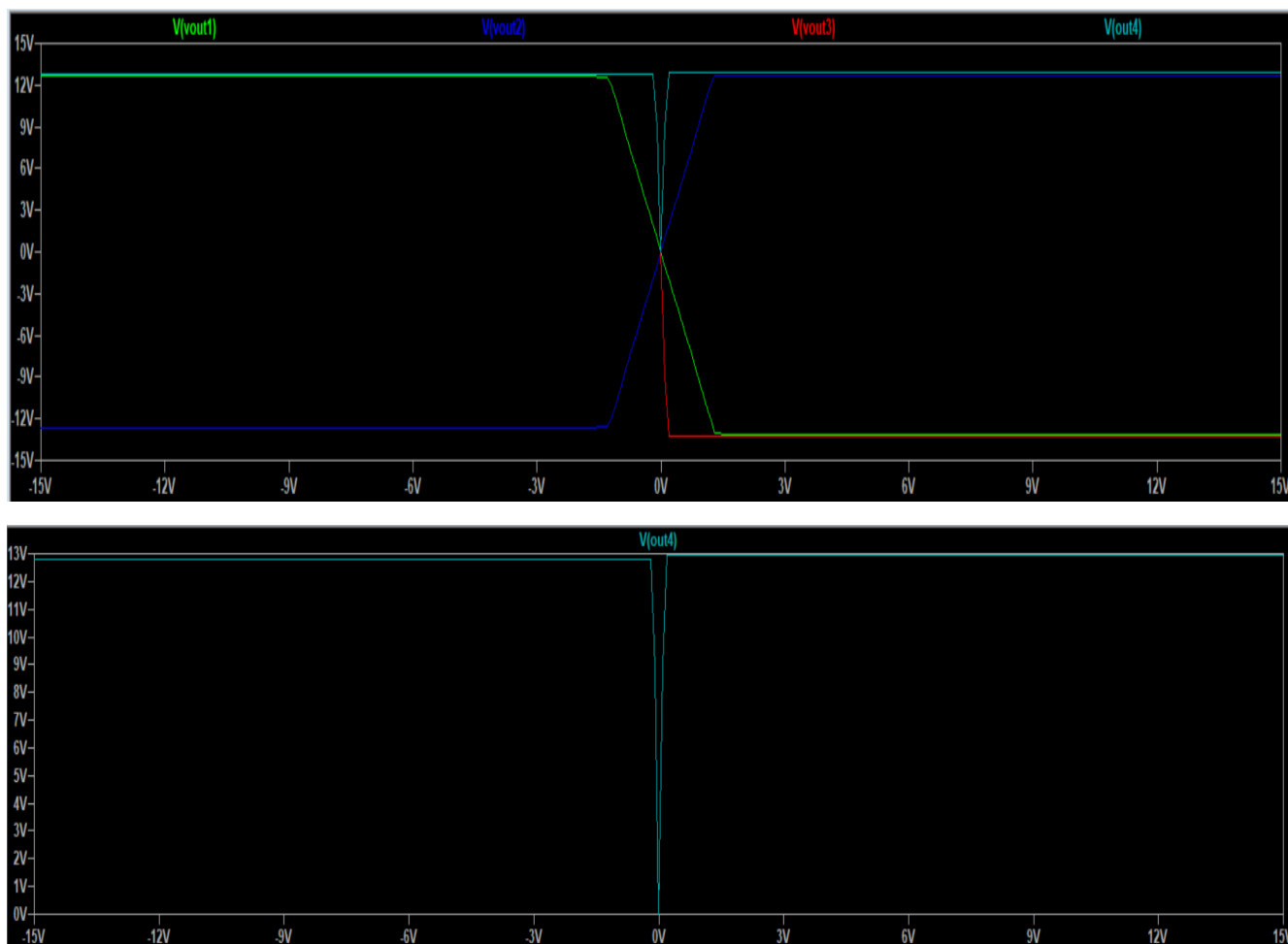

4.2.2 Analiza AC

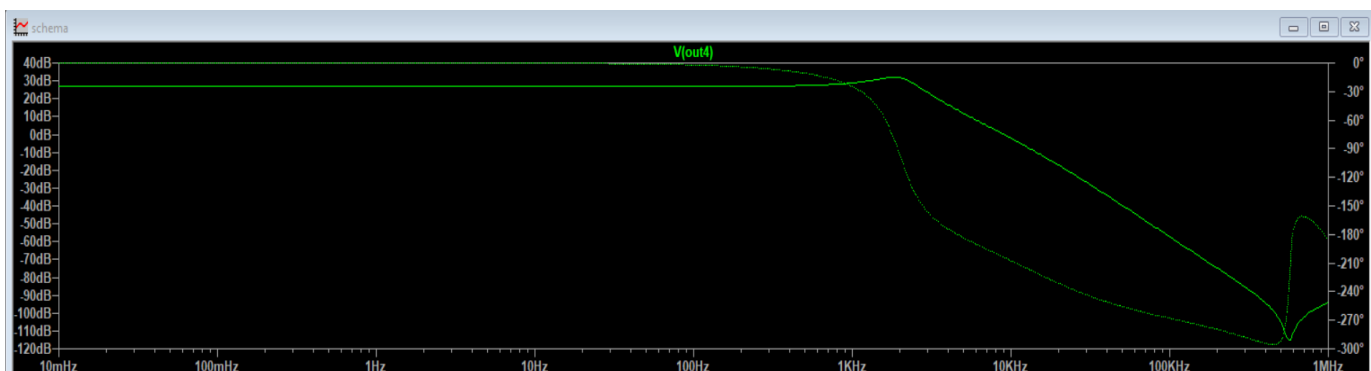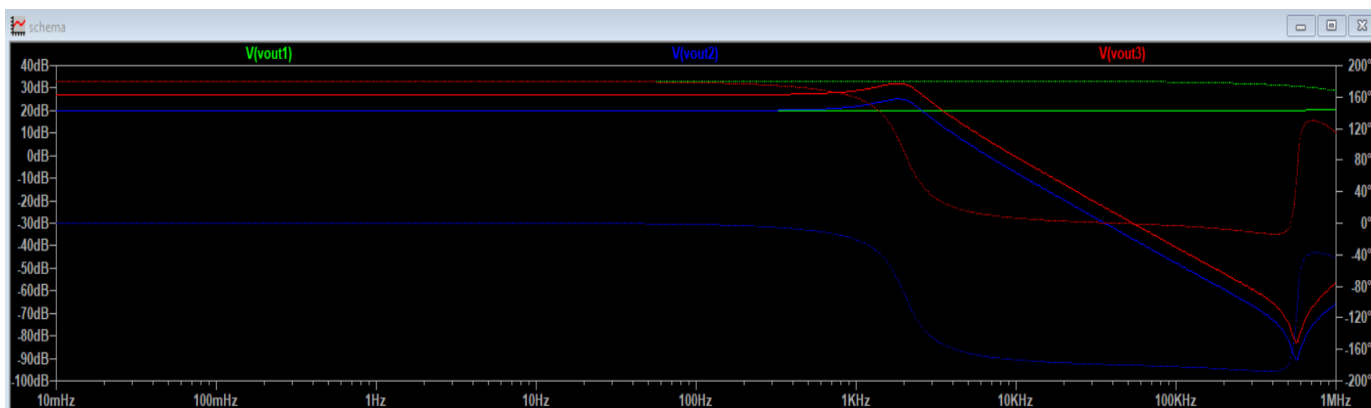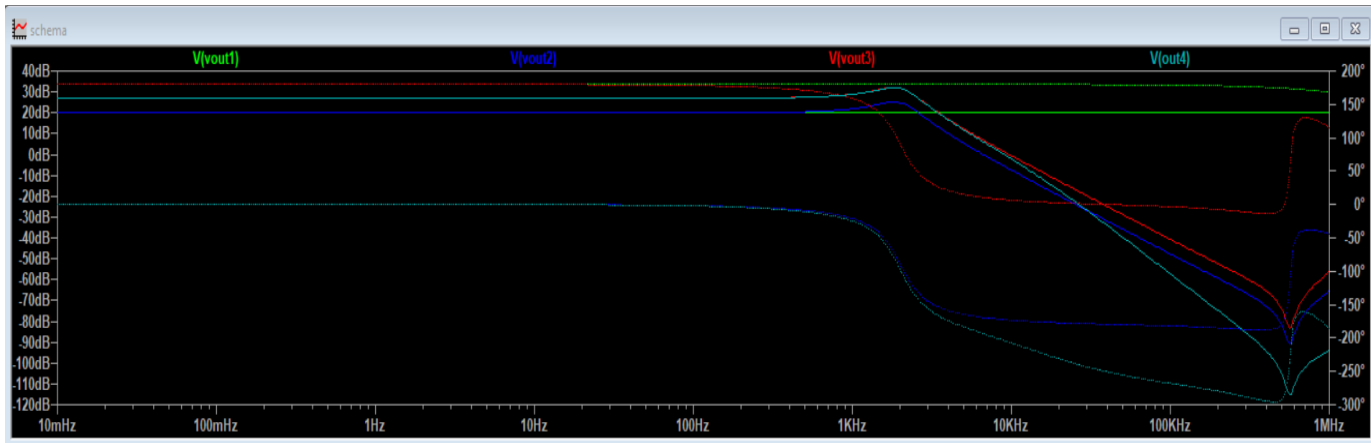

4.2.3 Analiza Transient

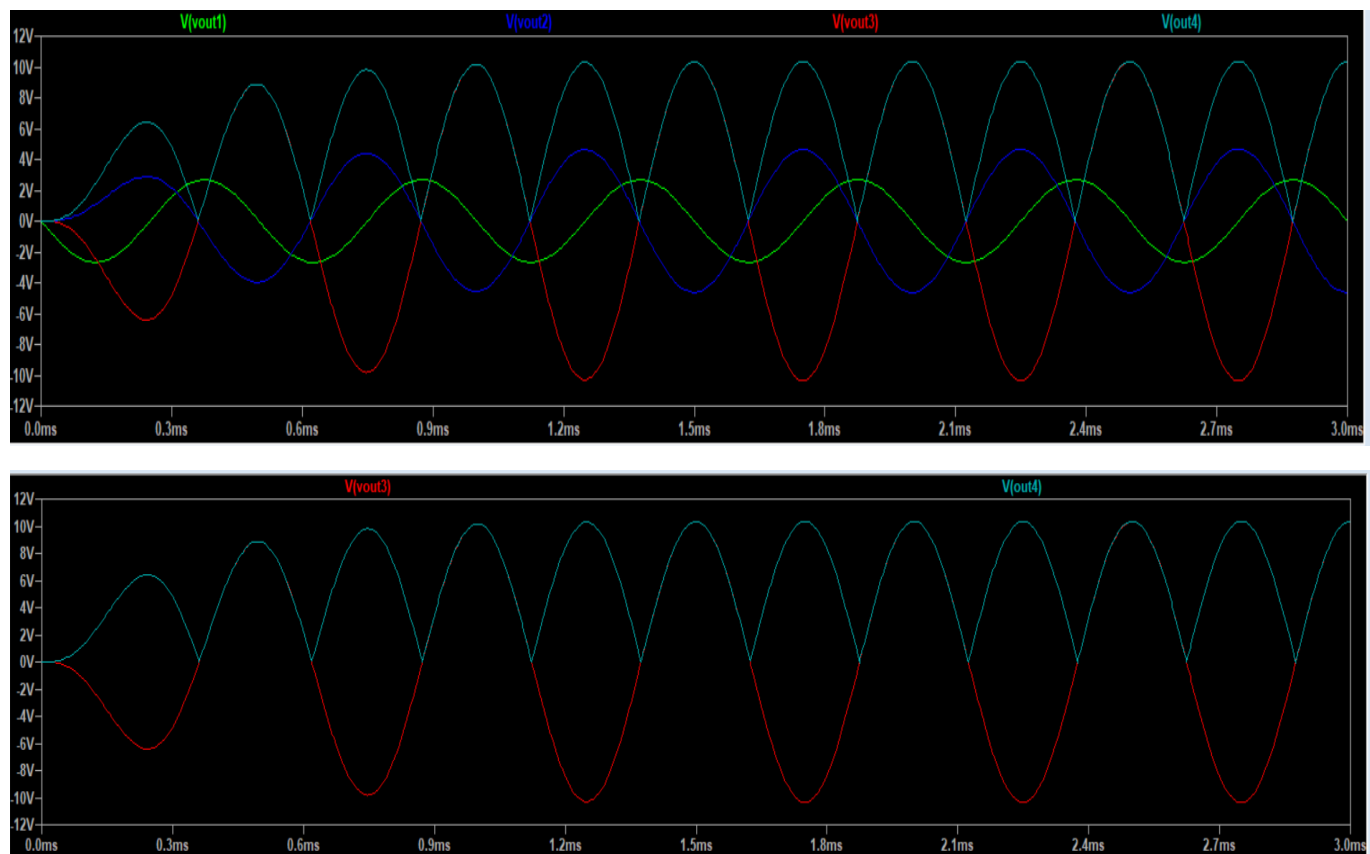

5. Concluzii

5.1. Etajul 1

ETAJUL 1			
Analiza AC			
		SPECIFICAȚII	MĂSURĂTORI
	câștig [V/V]	10	10
	Banda>banda filtru [Hz]	2k	3.98M
	CMRR [dB]	116	121
	PSRR [dB]	112	104
Analiza Transient			
		SPECIFICAȚII	MĂSURĂTORI
	fara distorsiuni la fin_max pt ampl_in*castig	SR<1	0.23 [V/us]
		THD<1	0.045455%

5.2. Etajul 2

ETAJUL 2			
Analiza AC			
		SPECIFICAȚII	MĂSURĂTORI
	H0	1	1
	Banda [Hz]	2k	2.93k
Analiza Transient			
		SPECIFICAȚII	MĂSURĂTORI
	fara distorsiuni la fin_max/10 pt ampl_in*castig	THD<1	0.055094%

5.3. Etajul 3

ETAJUL 3			
Analiza AC			
		SPECIFICAȚII	MĂSURĂTORI
	Av1 [dB]	7	6.973
	Av2 [dB]	10	9.999
	Av3 [dB]	13	13,06
	Av4 [dB]	16	15.989
	Av5 [dB]	19	18.989
	Banda Av1> Banda filtru	2,00E+03	2,38E+06
	Banda Av2> Banda filtru	2,00E+03	1,99E+06
	Banda Av3> Banda filtru	2,00E+03	1,64E+06
	Banda Av4> Banda filtru	2,00E+03	1,34E+06
	Banda Av5> Banda filtru	2,00E+03	1,11E+06
Analiza Tranisent			
		SPECIFICAȚII	MĂSURĂTORI
	Câștig minim și amplitudine maximă	THD<1	0,04%
	Câștig maxim și amplitudine minimă	THD<1	0,04%

5.4. Etajul 4

ETAJUL 4			
Analiza AC			
		SPECIFICAȚII	MĂSURĂTORI
	Câștig [V/V]	1	1,10815